

$$1.ii) I_C = I_S \exp(\alpha V_{BE}^2) \quad \alpha = \frac{1}{0.0179} V^{-2}$$

$$I_S = \left(5 + \frac{A1}{16}\right) \times 10^{-16} A$$

$$= 5.8 \times 10^{-13} mA$$

$$\beta = 100 + \frac{A1}{10} = 100.8$$

$$a) \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = I_S \exp(\alpha V_{BE}^2) \times 2\alpha V_{BE}$$

$$g_m = I_C \times 2\alpha V_{BE}$$

$$I_C = 5.8 \times 10^{-13} \exp\left(\frac{0.7^2}{0.0179}\right) = 0.4486 mA$$

$$g_m = 2\alpha V_{BE} I_C$$

$$= \frac{2 \times 0.7}{0.0179} \times 0.4486$$

$$= 35.09 (k\Omega)^{-1}$$

$$b) V_{R_C} = \frac{V_{DD}}{2} = 2.9V$$

$$I_C = 0.4486 mA$$

$$R_C = 6.464 k\Omega$$

c) The voltage drop across  $R_E$  should be around  $V_{RE} = 0.5V$  for stable bias

bias current should be small to ensure less power loss through biasing.

$$d) V_X = (10 I_B) R_2 \quad \text{to ensure less current}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 4.153 \times 10^{-3} mA$$

$$V_X = V_{RE} + V_{BE}$$

$$1.2 = 41.53 \times 10^{-3} R_2$$

$$R_2 = 28.89 k\Omega \quad (Ans)$$

$$\frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = 1.2$$

$$R_1 = 110.768 k\Omega \quad (Ans)$$

$$R_1 + R_2 = 139.65 k\Omega$$

$$\begin{aligned} e) A_V &= -g_m R_C \\ &= -35.09 \times 6.464 \\ &= -226.82 \end{aligned}$$

f) 3 poles are expected for 3 capacitors, associating one pole with each node.

$$g) |w_{p1}| = \frac{1}{C_u (R_1 || R_2 || r_{\pi})} = 78.41 \text{ rad/s}$$

$$|w_{p2}| = \frac{1}{C_E (R_E || \frac{1}{g_m})} = 7656.95 \text{ rad/s}$$

$$|w_{p3}| = \frac{1}{C_{c2} R_C} = 32.91 \text{ rad/s}$$

$$R_E = \frac{0.5}{0.4486} = 1.114 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{g_m} = 0.028 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 110.768 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 28.89 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 3.077 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 || R_2 || r_{\pi} = 2.713 \text{ k}\Omega$$