
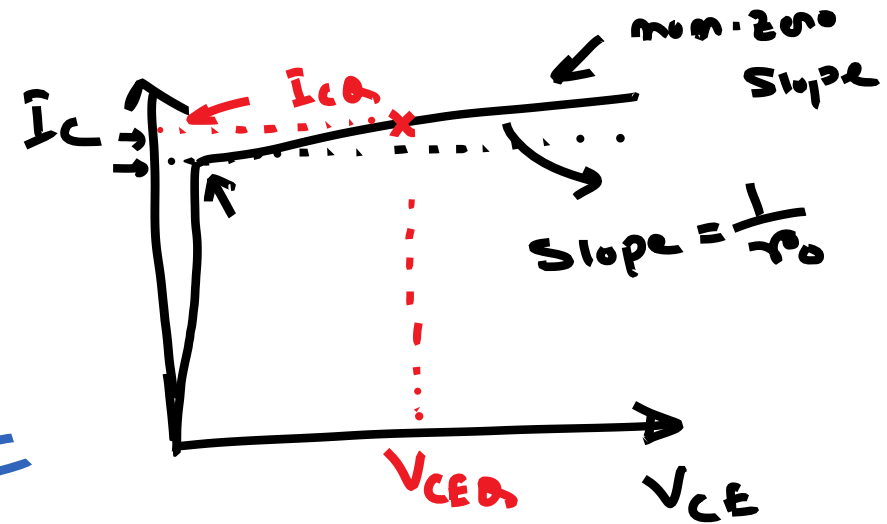
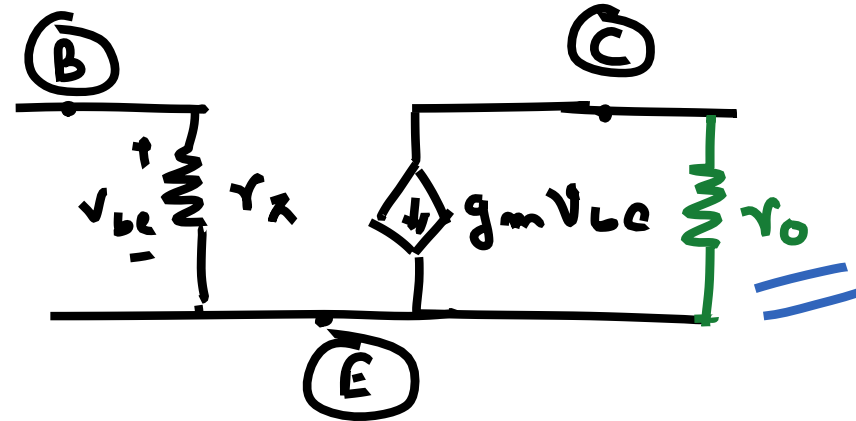


BJT Amplifiers

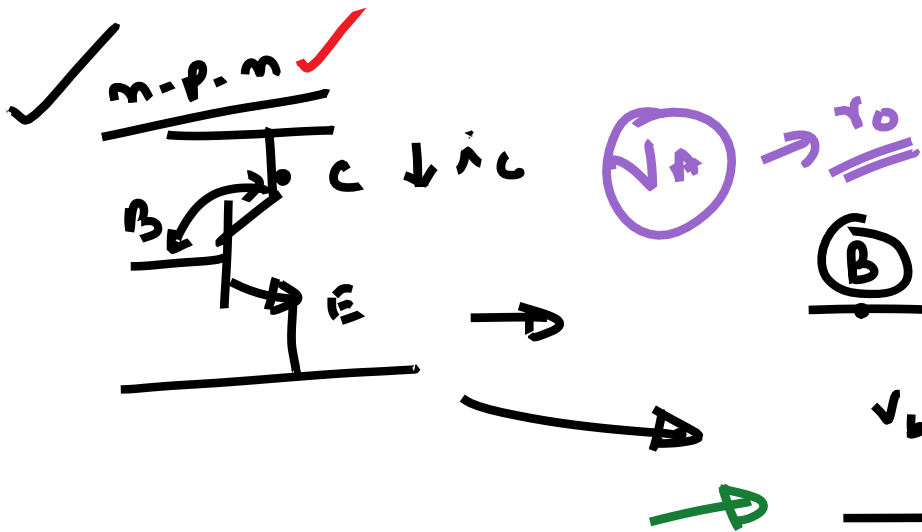

$$i_c = I_s \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right) \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right] ; V_A = \text{Early voltage} \approx 200 - 300V.$$


$$\frac{1}{r_o} = \frac{\partial i_c}{\partial V_{CE}} \bigg|_{Q-Pt} = \frac{I_s \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}{V_A} \cdot \frac{1}{V_A} \approx \frac{I_{CQ}}{V_A} \quad \checkmark$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} \rightarrow \text{Small signal transistor o/p resistance}$$


if V_A is finite, then
consider r_o .

if $V_A \rightarrow \infty$, $r_o \rightarrow \infty$, do not
consider r_o .

BJT Amplifiers

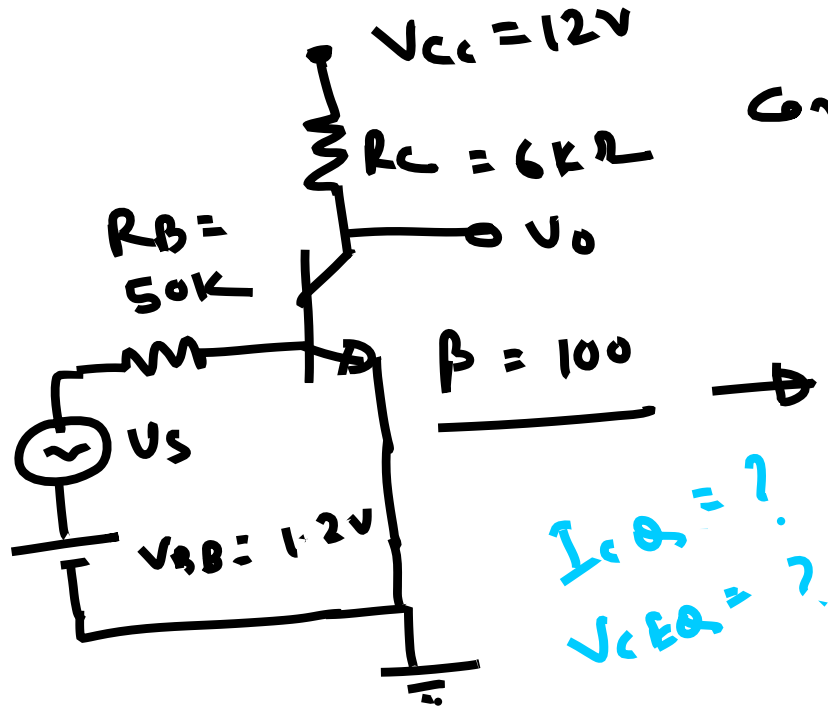

Consider the effect of ' r_o '

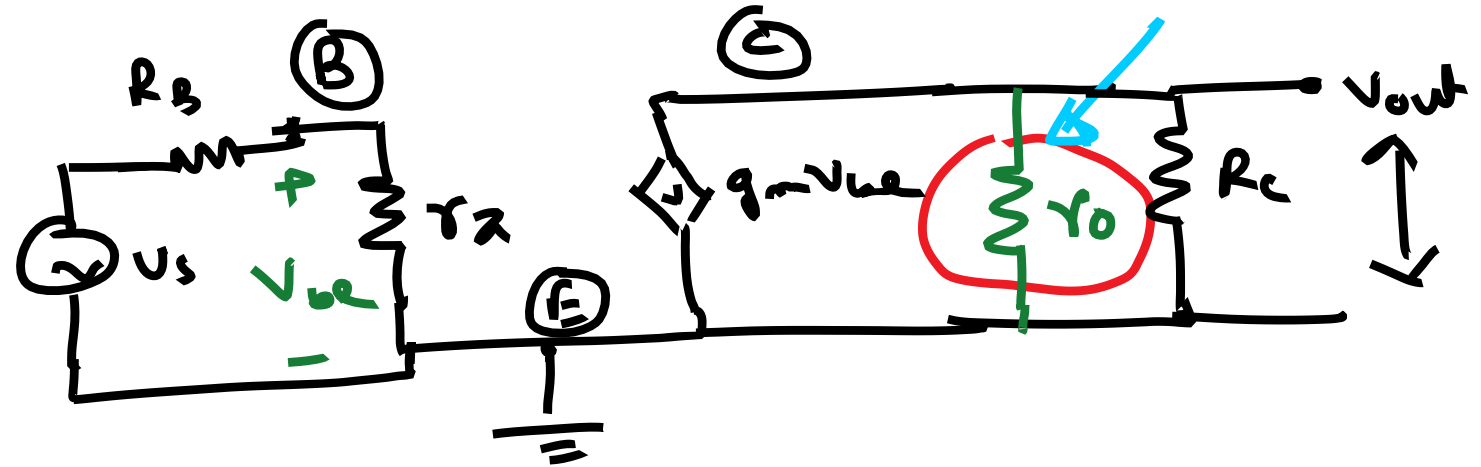

$$\underline{V_{out}} = -g_m \underline{V_{be}} (r_o \parallel R_C) = \quad R_C > \underline{R_C \parallel r_o}$$

$$V_{be} = V_s \times \frac{r_e}{R_B + r_e}$$

$$V_{out} = -g_m (R_C \parallel r_o) \times V_s \times \frac{r_e}{R_B + r_e}$$

$$\underline{V_{out}} = -g_m (\underline{R_C \parallel r_o}) \times \frac{r_e}{R_B + r_e}$$



Small signal reduces gain

gain =



$V_A = 50V$
 $r_o = 21$
 $A_v = -10.2$

BJT Amplifiers

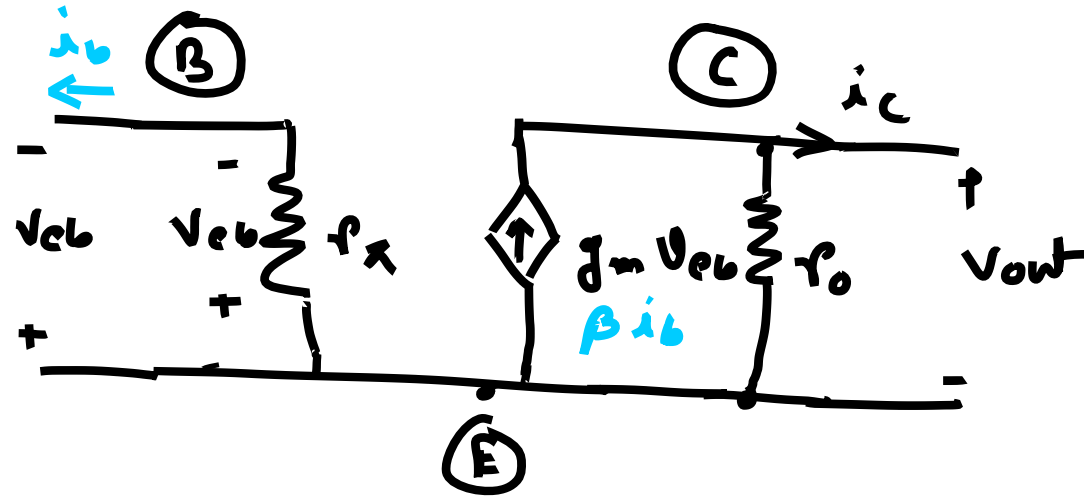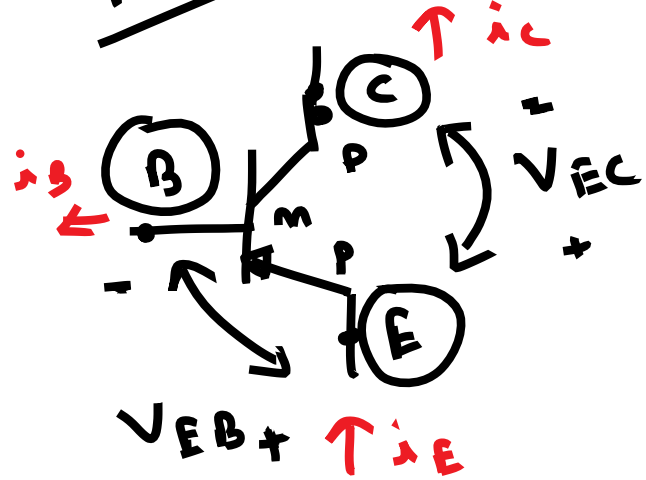Small-signal
equivalent circuit of
p.n.p. BJT



BJT Amplifiers

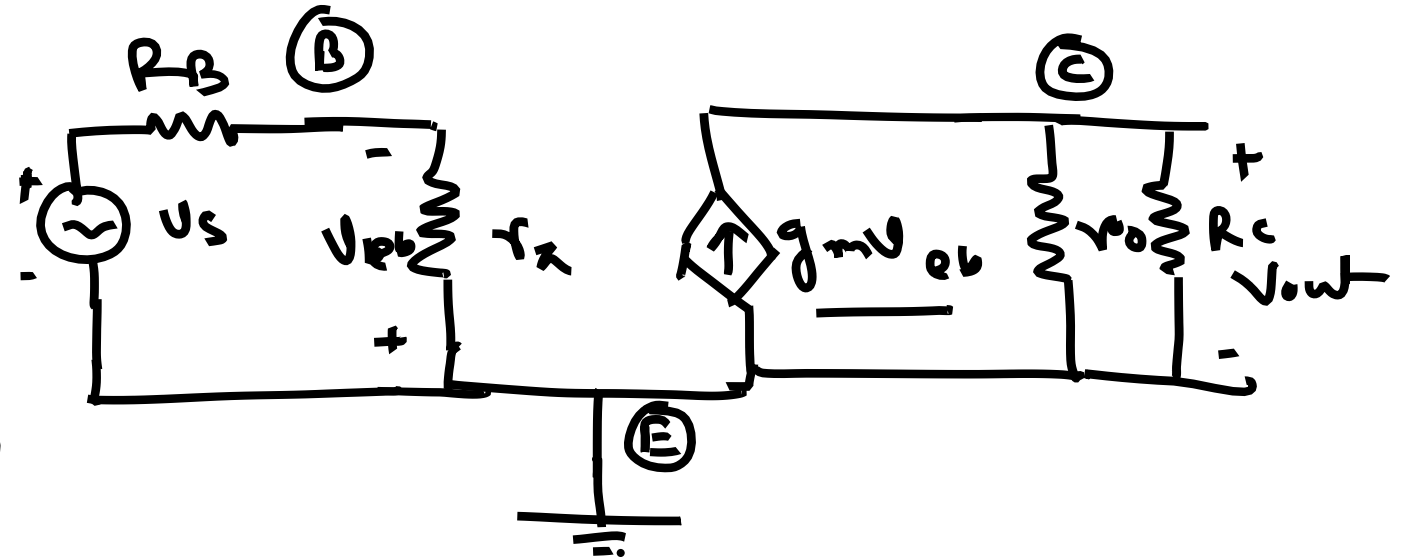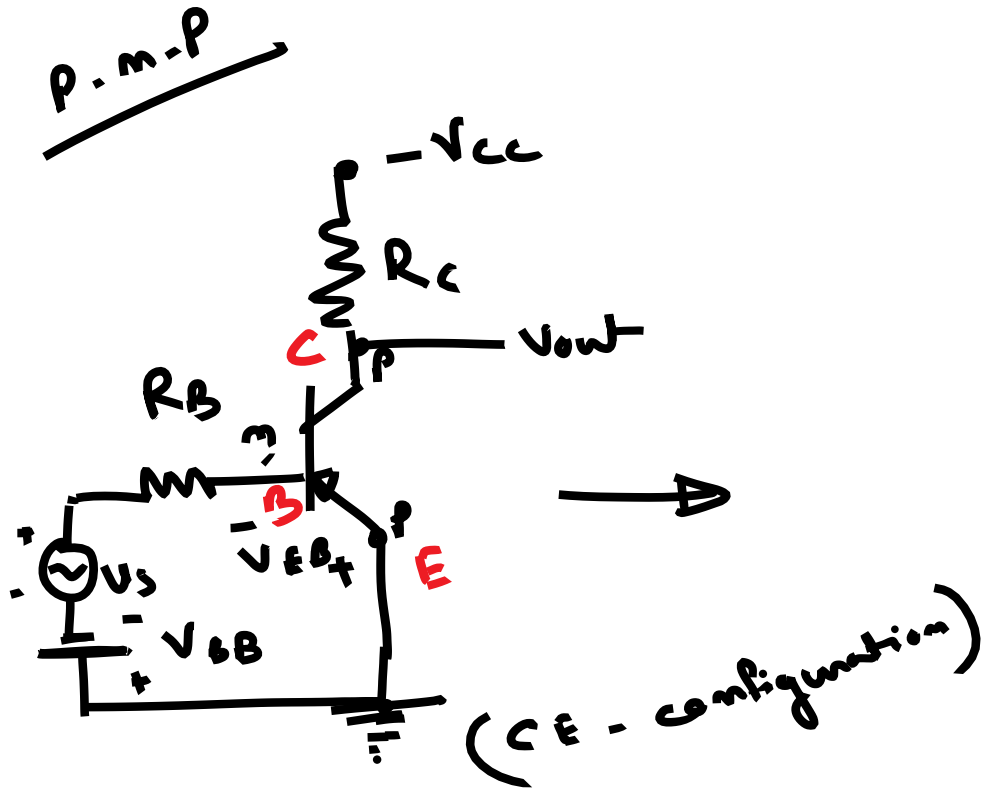

$$V_{out} = g_m V_{EB} (R_C \parallel r_o)$$




$$V_{EB} = -V_s \times \frac{r_{\pi}}{R_B + r_{\pi}}$$

$$; V_{out} = -g_m (R_C \parallel r_o) \times \frac{r_{\pi}}{R_B + r_{\pi}} V_s$$


$$\underline{\underline{\text{gain}}} = \frac{V_{out}}{V_s} = -g_m (R_C \parallel r_o) \frac{r_{\pi}}{R_B + r_{\pi}}$$

BJT Amplifiers

(CC Amp)
Common Collector Amplifier

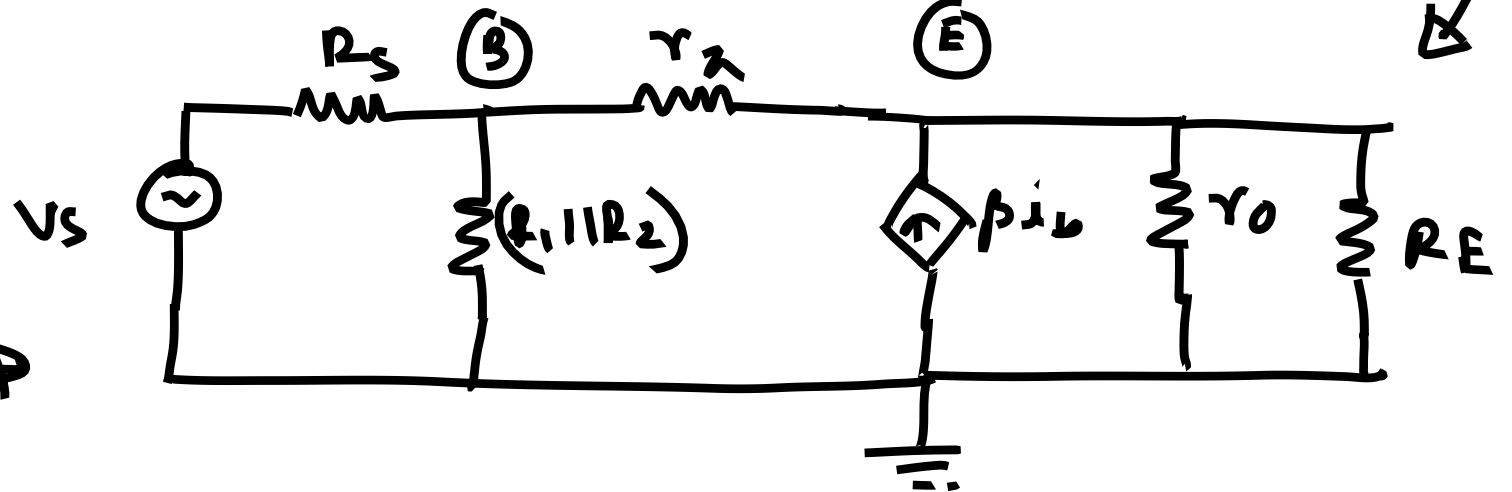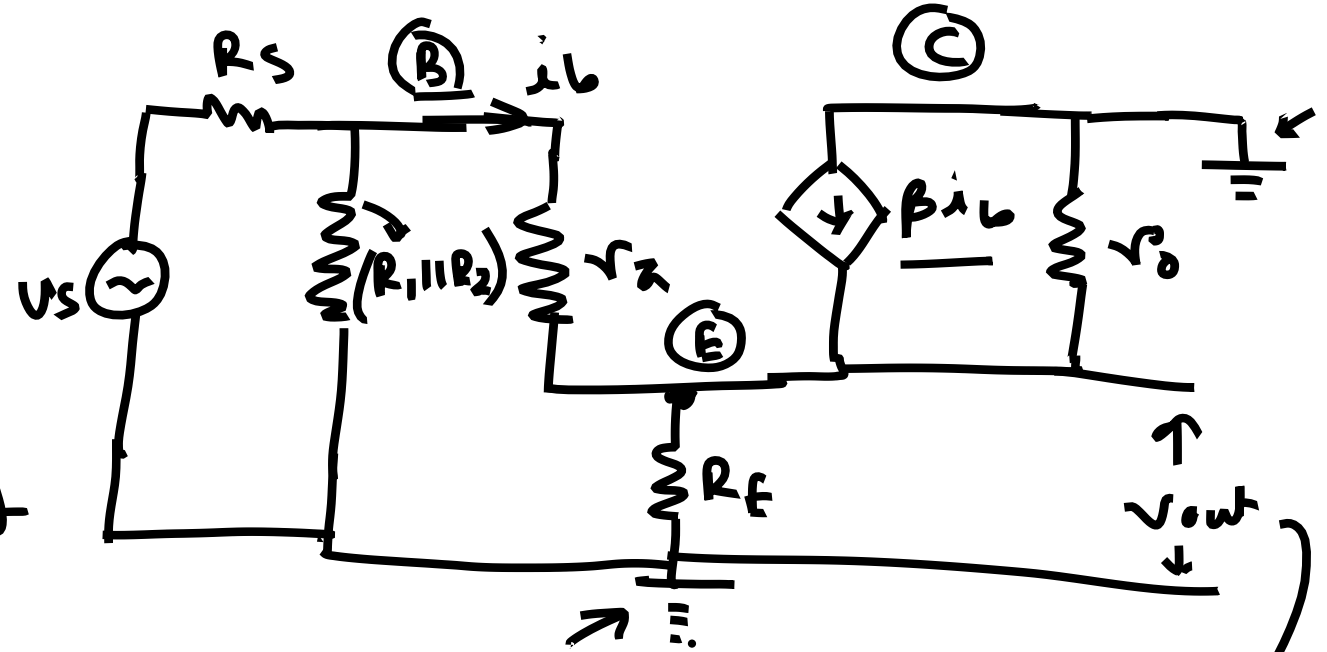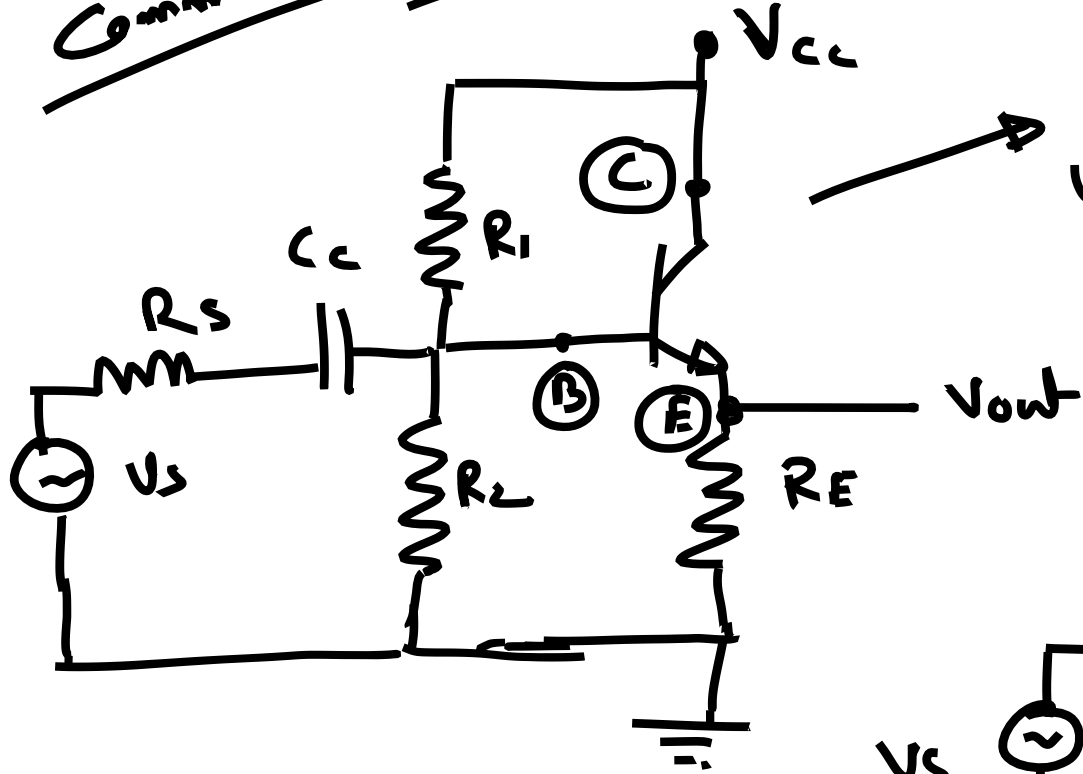

BJT Amplifiers

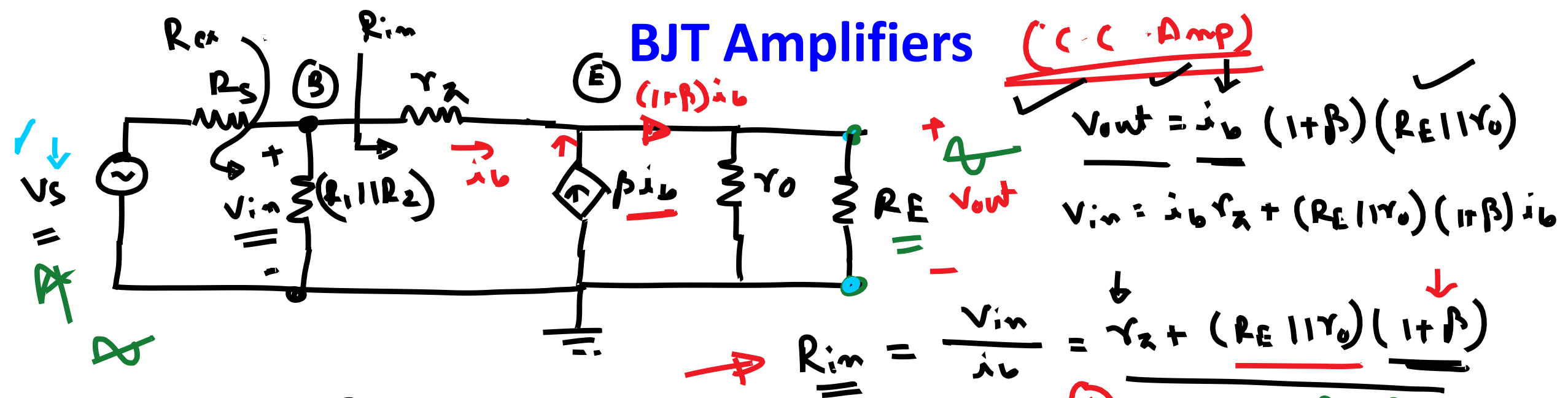

$(C-C \text{ Amp})$
 $V_{out} = i_b (1 + \beta)(R_E || r_o)$
 $V_{in} = i_b r_{\pi} + (R_E || r_o)(1 + \beta)i_b$

$R_{in} = \frac{V_{in}}{i_b} = r_{\pi} + (R_E || r_o)(1 + \beta)$

$R_{ex} = R_1 || R_2 || R_{in}$

$V_{in} = V_s \times \frac{R_{ex}}{R_s + R_{ex}} = i_b r_{\pi} + (R_E || r_o)(1 + \beta)i_b$

$i_b = V_s \times \frac{R_{ex}}{R_s + R_{ex}} \times \frac{1}{r_{\pi} + (R_E || r_o)(1 + \beta)}$

$V_{out} = V_s \times \frac{R_{ex}}{R_s + R_{ex}} \times \frac{1}{r_{\pi} + (R_E || r_o)(1 + \beta)} \times (1 + \beta)(R_E || r_o)$

$\text{Gain} = \frac{V_{out}}{V_s} = \left(\frac{R_{ex}}{R_s + R_{ex}} \right) \times \left(\frac{(1 + \beta)(R_E || r_o)}{r_{\pi} + (R_E || r_o)(1 + \beta)} \right)$

$\text{Gain} \approx 1$
 $\frac{R_{ex}}{R_s + R_{ex}} \approx 1$

$C-C \text{ Amp.} \leftarrow ??$
 Emission Follower

$C-C \text{ Amp.}$
 input resistance High.
 output resistance Low.
 gain positive

$\text{Gain} < 1$

$\text{Gain} < 1$