
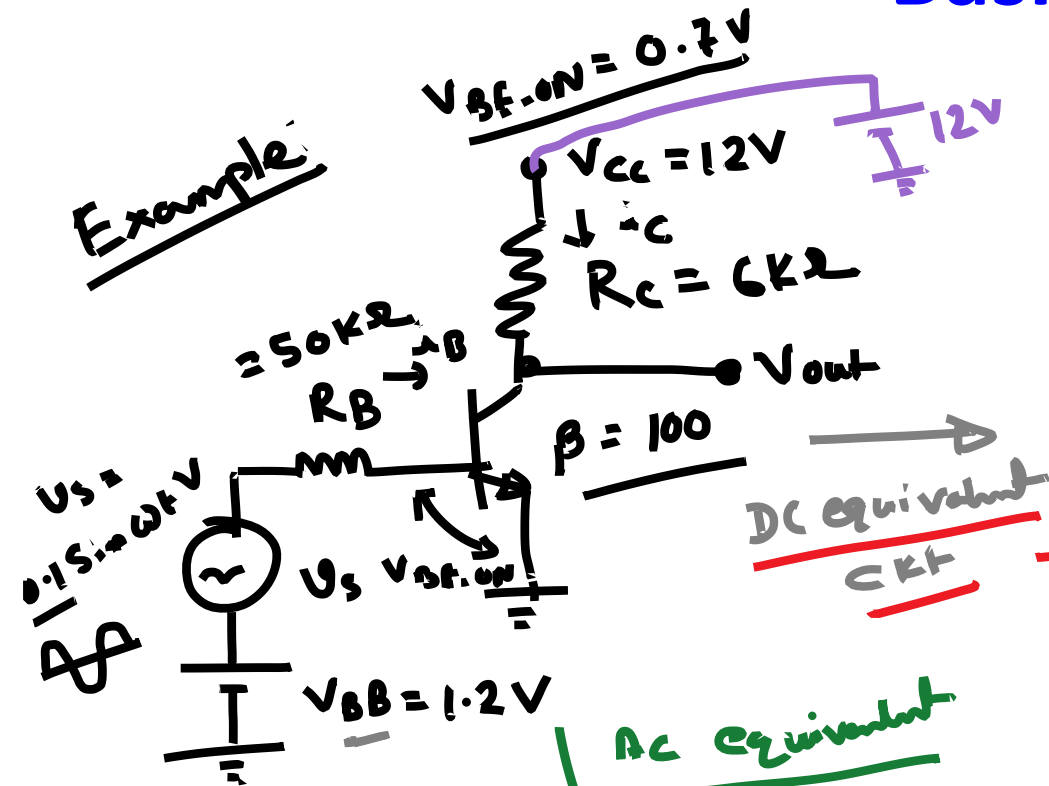


Basic BJT Amplifiers

Example

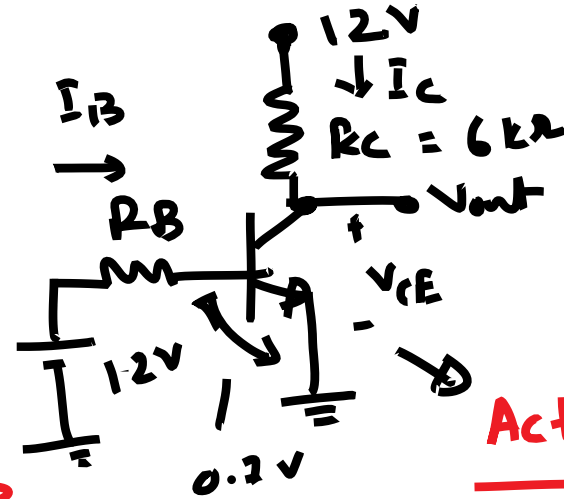


DC equivalent ckt



Active region

$$I_{BQ} = \frac{12 - 0.7}{50k\Omega} = 10\mu A, \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1mA$$

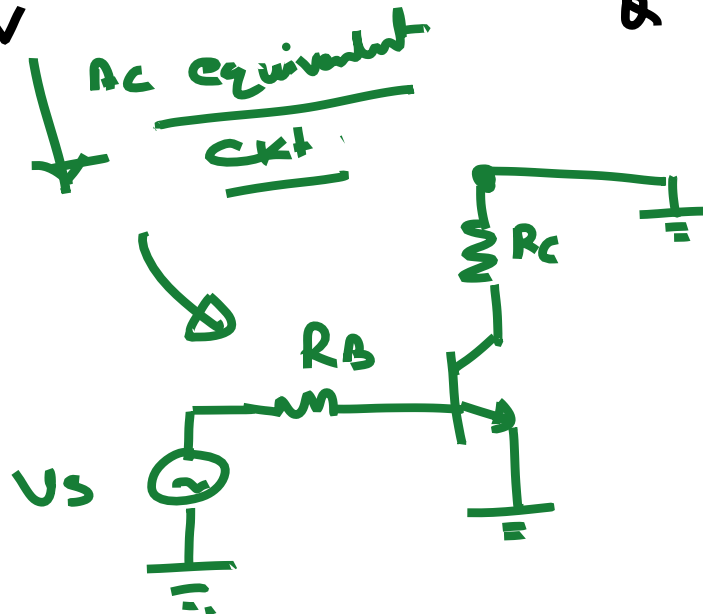
$$V_{CEQ} = 12 - I_{CQ} \times R_C = 6V > V_{CE(sat)}$$



Element	DC	AC
R	R	R
C	open	X_C Shunt
L	Shunt	X_L open
V_s (independent)	V_s	Shunt
I_s (independent)	I_s	Open

Basic BJT Amplifiers

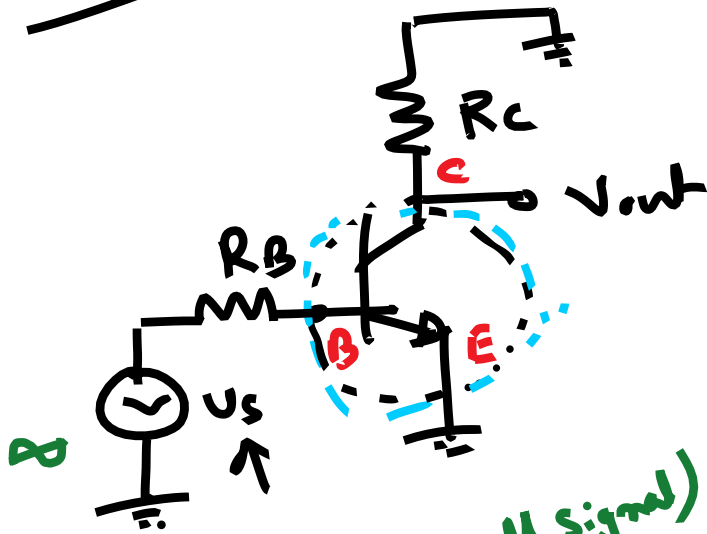
Worst case
 $i_B, i_C, V_{out} = V_{CE}$
Ac equivalent ckt



180° phase shift.

$$r_\pi = \frac{\beta V_T}{I_{CQ}} = \frac{100 \times 0.026}{1 \text{ mA}} = 2.6 \text{ k}\Omega$$
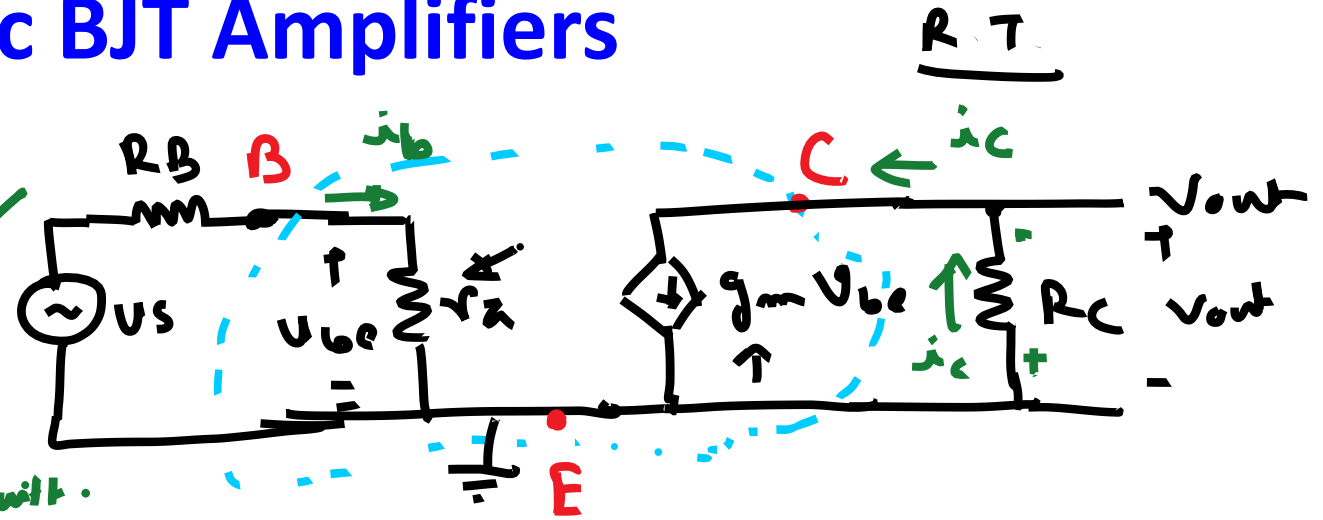
$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{1 \times 10^{-3}}{0.026} = 38.5 \text{ mA/V}$$



Final gain: (Small signal)

$$\text{gain} = \frac{V_{out}}{V_s}$$

$$V_{out} = -i_C R_C = -g_m V_{be} \cdot R_C = -g_m R_C \cdot \frac{r_\pi}{R_B + r_\pi} \cdot V_s$$

$$V_{be} = \frac{r_\pi}{R_B + r_\pi} \times V_s$$

$$\text{gain} = \frac{V_{out}}{V_s} = -g_m R_C \frac{r_\pi}{R_B + r_\pi}$$

$$\text{gain} = - (38.5 \times 10^{-3}) \times 6 \times 10^3 \times \frac{2.6}{50 + 2.6} = -11.4$$

Basic BJT Amplifiers

$$V_s = 0.1 \sin \omega t \text{ V}$$

$$V_s = 0.1 \sin 314000 t$$





$$\omega = 2\pi f = 314000 ; f = \frac{10^5 \cdot 314000}{2 \times 314} = \underline{5 \times 10^4 \text{ Hz}}$$

$$i_b = \frac{V_s}{R_B + r_a} = \frac{0.1 \sin \omega t}{(50 + 2.6) \text{ k}} = 1.90 \sin \omega t \text{ }\mu\text{A}$$



i_b, i_c

$$i_c = \beta i_b = 0.19 \sin \omega t \text{ mA}$$

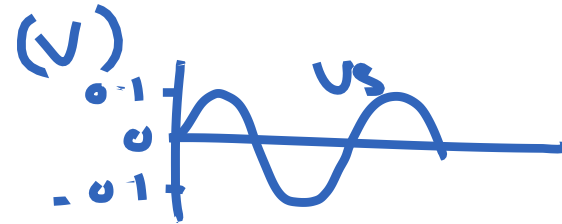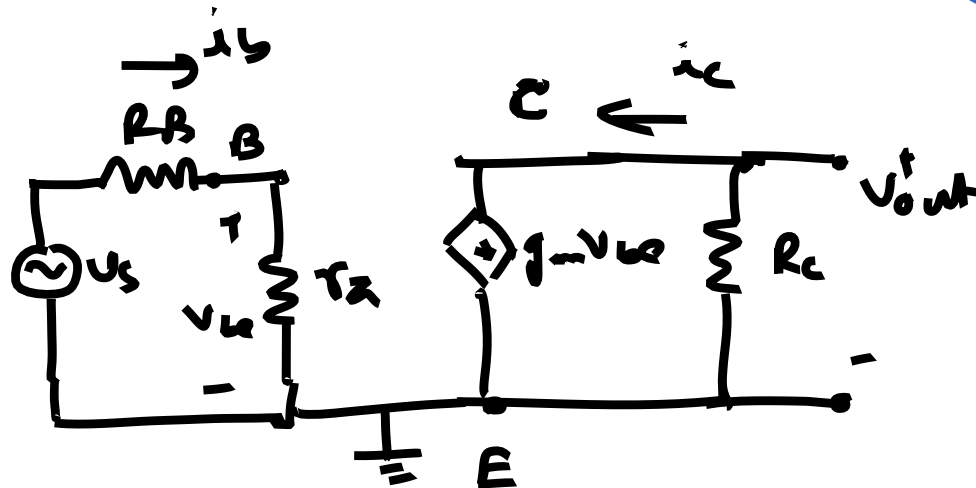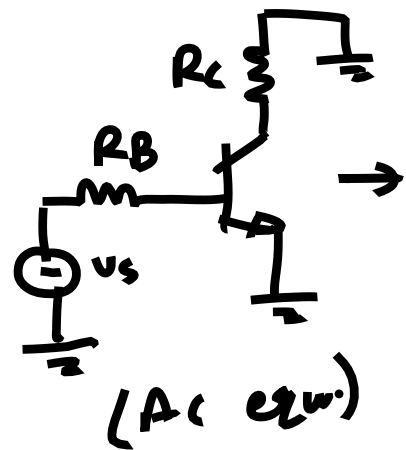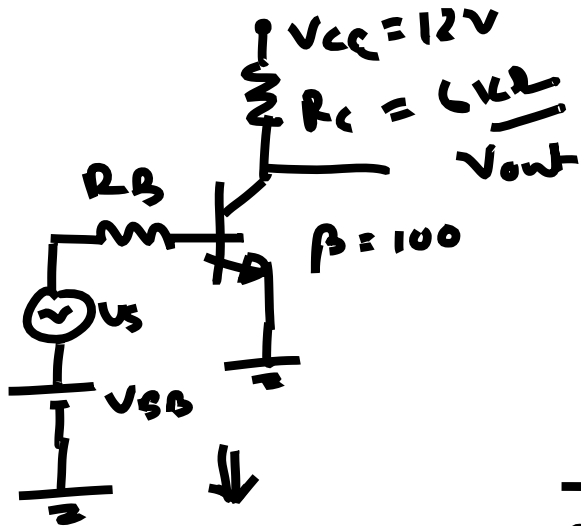
$$V_{ce} = V_{out} = -i_c R_c = -(0.19 \sin \omega t) \times 6 = -1.14 \sin \omega t$$




Basic BJT Amplifiers

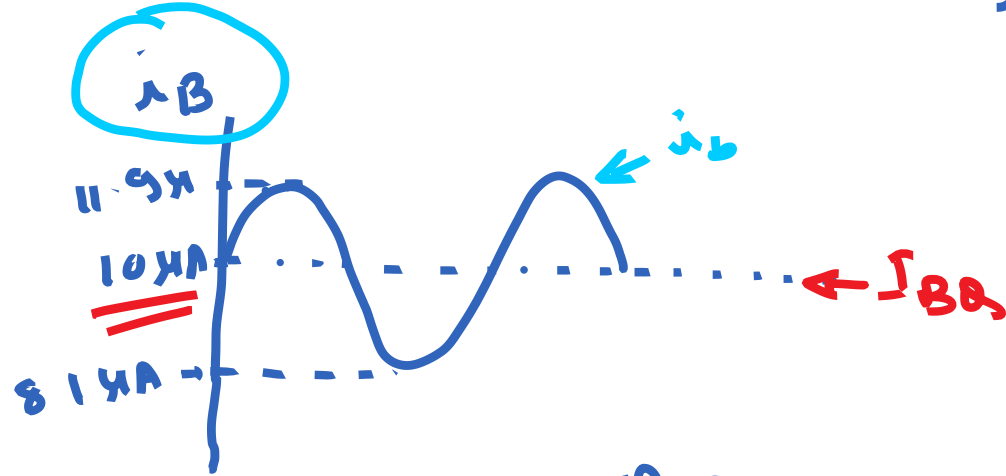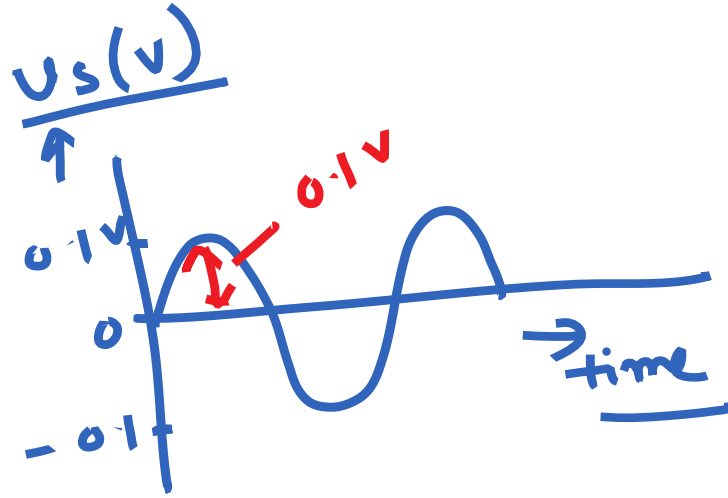
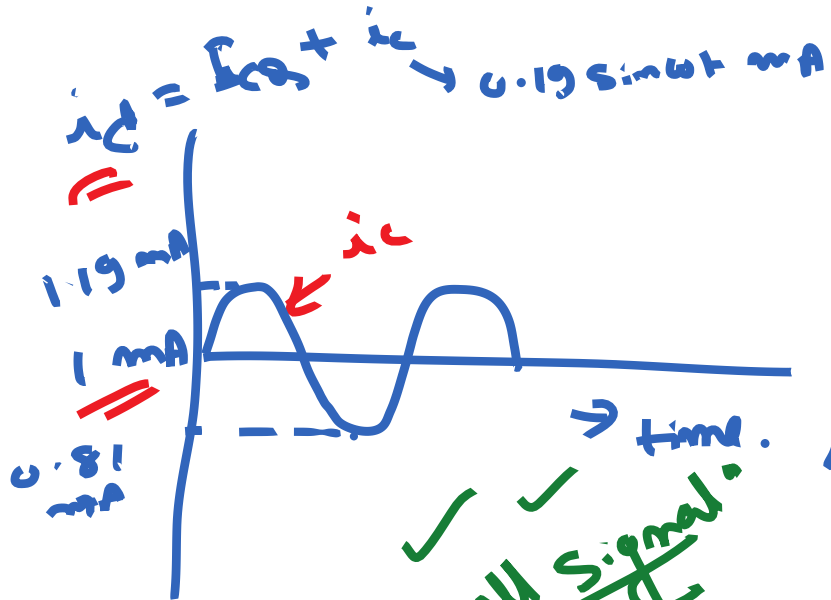
$$i_B = I_{BQ} + i_b \rightarrow 10\text{ }\mu\text{A} + 1.9\text{ }\mu\text{A} \sin \omega t$$



Small Signal

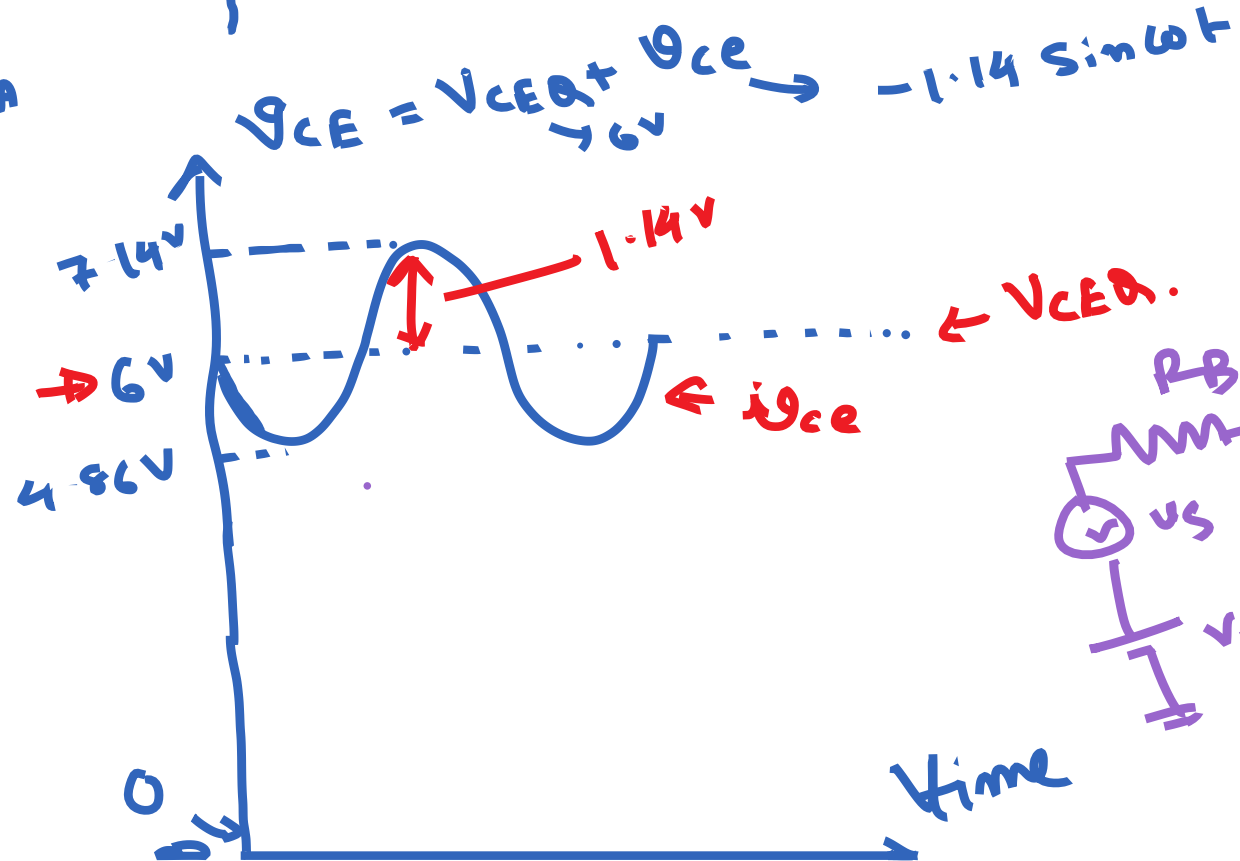

$$v_{CE} = V_{CEQ} + v_{ce} \rightarrow 6\text{ V} + 1.14 \sin \omega t$$

