

BJT Amplifiers

$$i_c = I_s \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right)$$

* Small Signal ??

$$i_B = \frac{I_s}{\beta} \exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right); v_{BE} = v_{BEQ} + v_{be}$$


$$i_B = \frac{I_s}{\beta} \exp\left(\frac{v_{BEQ} + v_{be}}{V_T}\right) = \frac{I_s}{\beta} \exp\left(\frac{v_{BEQ}}{V_T}\right) \cdot \exp\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)$$

$$i_B = I_{BQ} \cdot \exp\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right); \boxed{v_{be} \ll V_T} \leftarrow \text{Relation}$$


$$I_{BQ} + i_b = I_{BQ} \cdot \left[1 + \frac{v_{be}}{V_T}\right] \quad \frac{v_{be}}{V_T} \ll 1$$

$$\rightarrow i_b = \frac{I_{BQ}}{V_T} \cdot v_{be}; \quad \underline{i_b \propto v_{be}} \quad \text{"linear relation"}$$

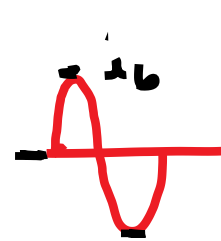Rule of Thumb " $v_{be} < 10 \text{ mV}$ " \leftarrow



i_B
 I_{BQ}

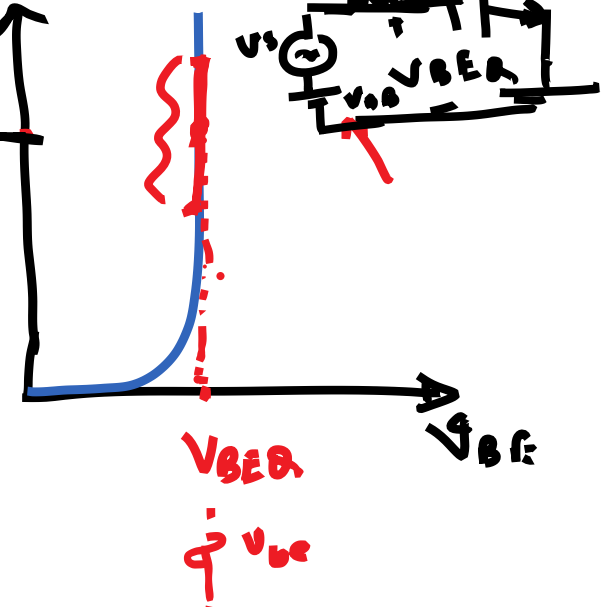

$$V_T \approx 26 \text{ mV at } \underline{300 \text{ K}}$$

BJT Amplifiers

Harmonic Distortion

$$v_{be} = V_m \sin \omega t \quad ; \quad v_{be} \neq V_T$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

$$\exp\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right) = \exp\left(\frac{V_m \sin \omega t}{V_T}\right) = 1 + \frac{V_m \sin \omega t}{V_T} + \frac{V_m^2 \sin^2 \omega t}{2V_T^2} + \frac{V_m^3 \sin^3 \omega t}{6V_T^3}$$

$$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2} [1 - \cos 2\omega t] = \frac{1}{2} [1 - \sin(2\omega t + 90^\circ)]$$

$$\sin^3 \omega t = \frac{1}{4} [3 \sin \omega t - \sin 3\omega t]$$

$$\exp\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right) = \left[1 + \frac{1}{4} \left(\frac{V_m}{V_T}\right)^2\right] + \frac{V_m}{V_T} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{V_m}{V_T}\right)^2\right] \sin \omega t - \frac{1}{4} \left(\frac{V_m}{V_T}\right)^2 \sin(2\omega t + 90^\circ) - \frac{1}{24} \left(\frac{V_m}{V_T}\right)^3 \sin 3\omega t$$

$\xrightarrow{\text{DC}} V_0$ V_1 V_2 V_3

iv


Figure of merit

Total Harmonic Distortion (THD) = $\frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + \dots}}{V_1} \times 100\%$


THD < 10%

BJT Amplifiers

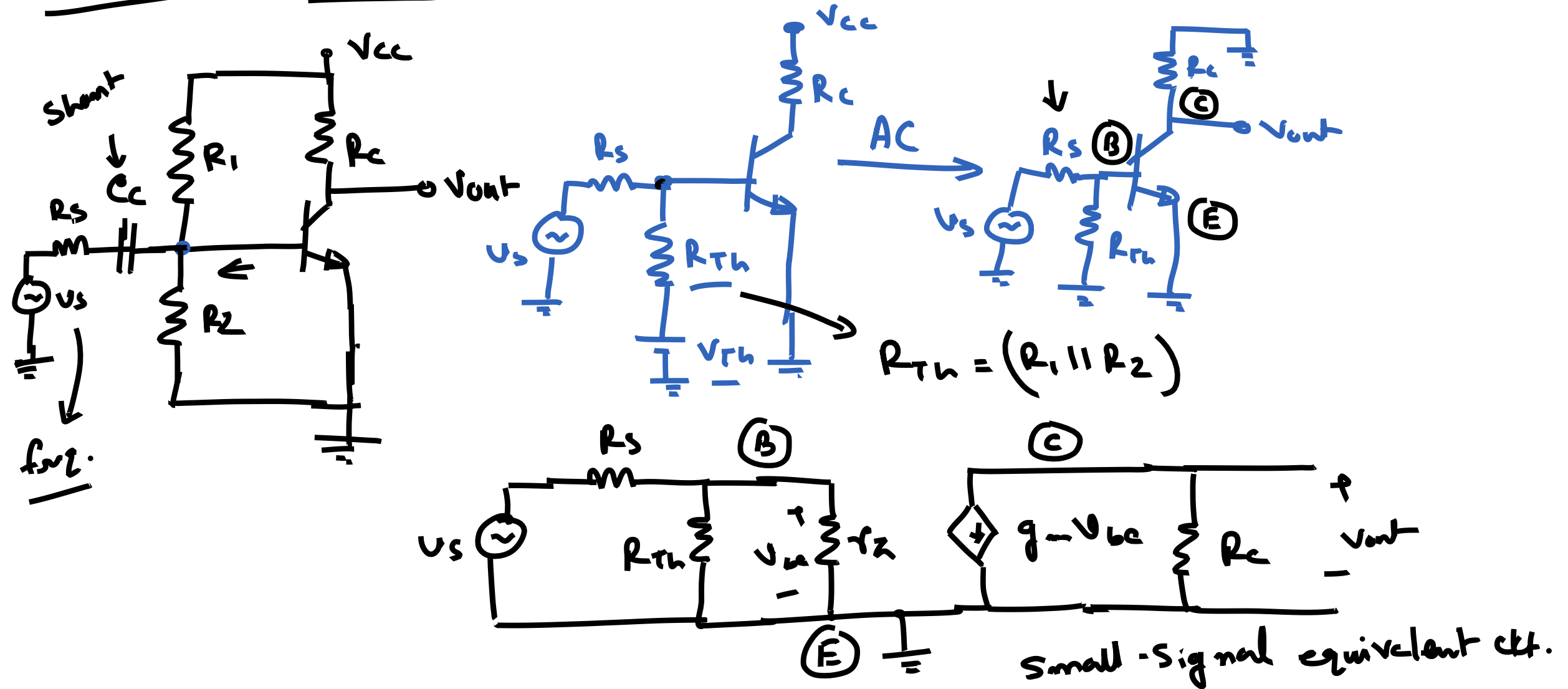Common Emitter (CE) Amplifier circuit with voltage divider biasing:



BJT Amplifiers

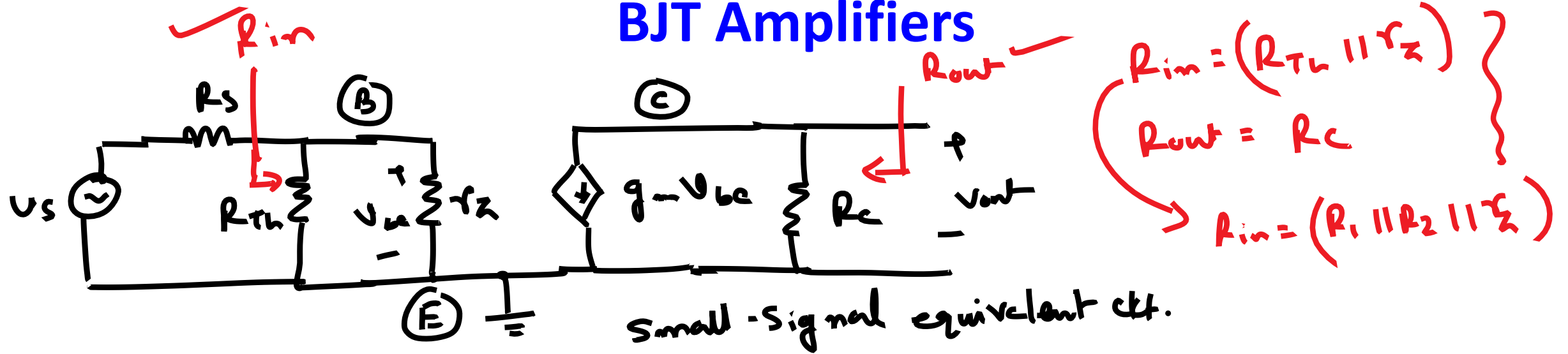

$$\checkmark \text{ gain} = \frac{v_{out}}{v_s} ; v_{out} = -g_m v_{be} \cdot R_c$$


$$v_{be} = v_s \times \frac{R_{Th} || r_{\pi}}{R_s + R_{Th} || r_{\pi}}$$

$$\text{gain} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m v_{be} R_c}{v_s} = -g_m \cdot \cancel{\frac{v_s}{v_s}} \cdot \frac{R_{Th} || r_{\pi}}{R_s + R_{Th} || r_{\pi}} \cdot R_c$$


$R_{Th} = R_1 || R_2$

$$\text{gain} = -g_m R_c \cdot \frac{R_1 || R_2 || r_{\pi}}{R_s + R_1 || R_2 || r_{\pi}} \checkmark$$

BJT Amplifiers

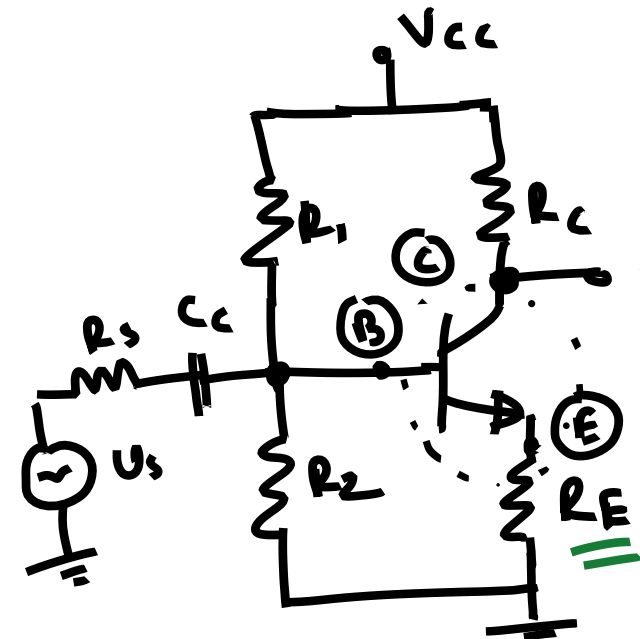

CE amp. with Emitter Resistor. 2)

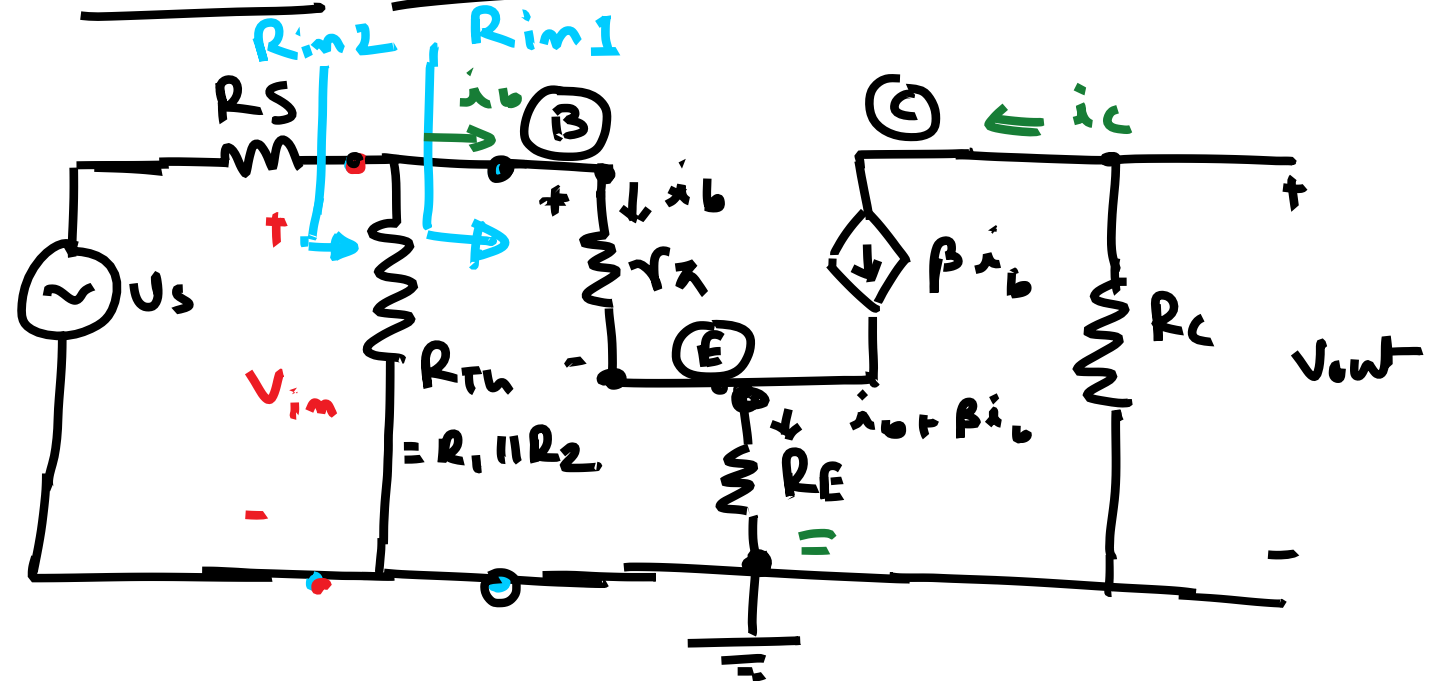


$$V_{in} = i_b r_{\pi} + R_E (i_b + \beta i_b) = i_b [r_{\pi} + (1 + \beta) R_E]$$

$$\underline{R_{in1}} = \frac{V_{in}}{i_b} = \underline{r_{\pi} + (1 + \beta) R_E}$$

$$R_{in2} = R_1 || R_2 || R_{in1}$$

BJT Amplifiers

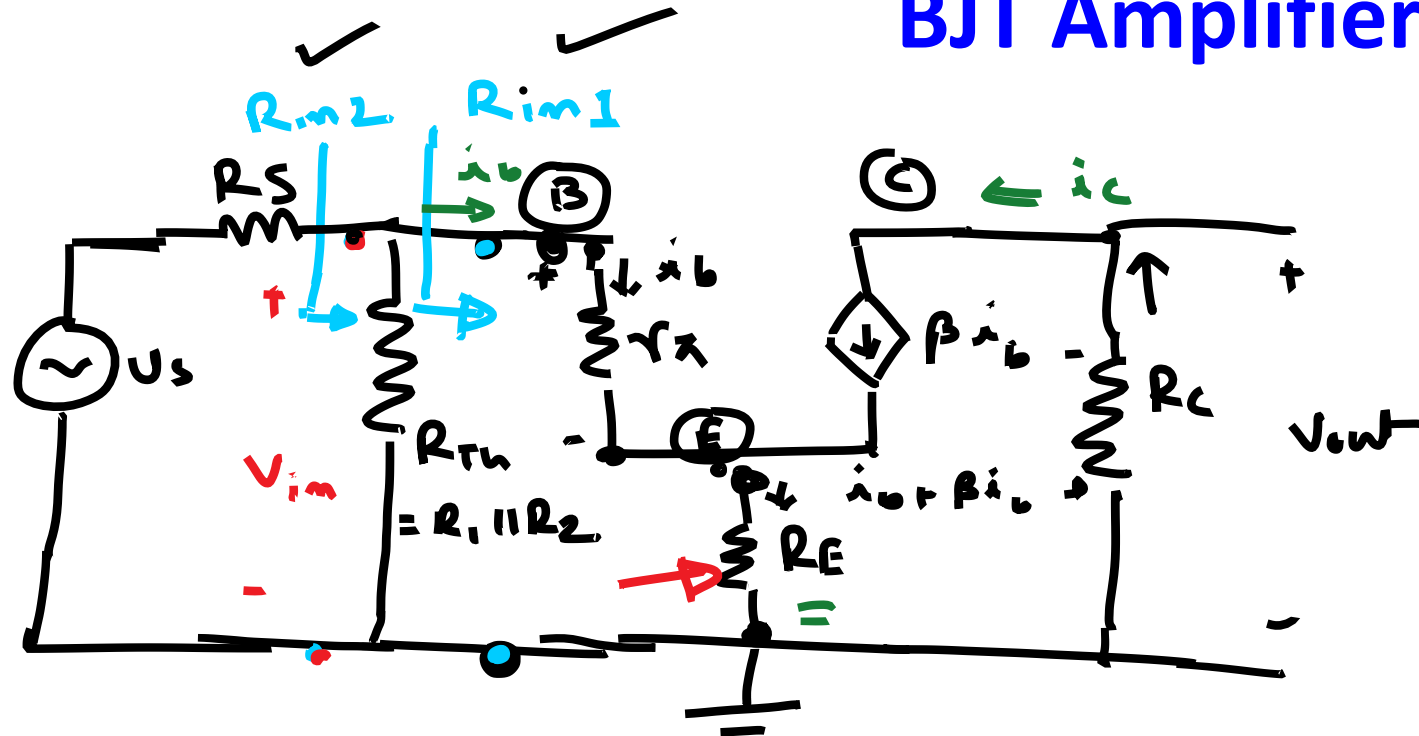

$$\frac{V_{in}}{V_s} = \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_s}$$

$$V_{in} = V_s \times \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_s}$$

$$V_{out} = -\beta i_b \cdot R_C$$

$$\text{gain} = \frac{V_{out}}{V_s} = -\beta R_C \times \frac{V_{in}}{R_{in1}} \times \frac{1}{V_s} = -\frac{\beta R_C}{r_\pi + (1+\beta)R_E} \left(\frac{V_{in}}{V_s} \right)$$

$$= -\frac{\beta R_C}{r_\pi + (1+\beta)R_E} \times \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_s}$$



if, $R_E(1+\beta) \gg r_\pi$ and $R_{in2} \gg R_s$

$$\underline{\underline{\text{gain}}} = -\frac{\beta R_C}{(1+\beta)R_E} \approx -\left(\frac{R_C}{R_E} \right)$$


Q-point stable, independent of β

BJT Amplifiers

CE Amp. with Emitter Bypass Capacitor:

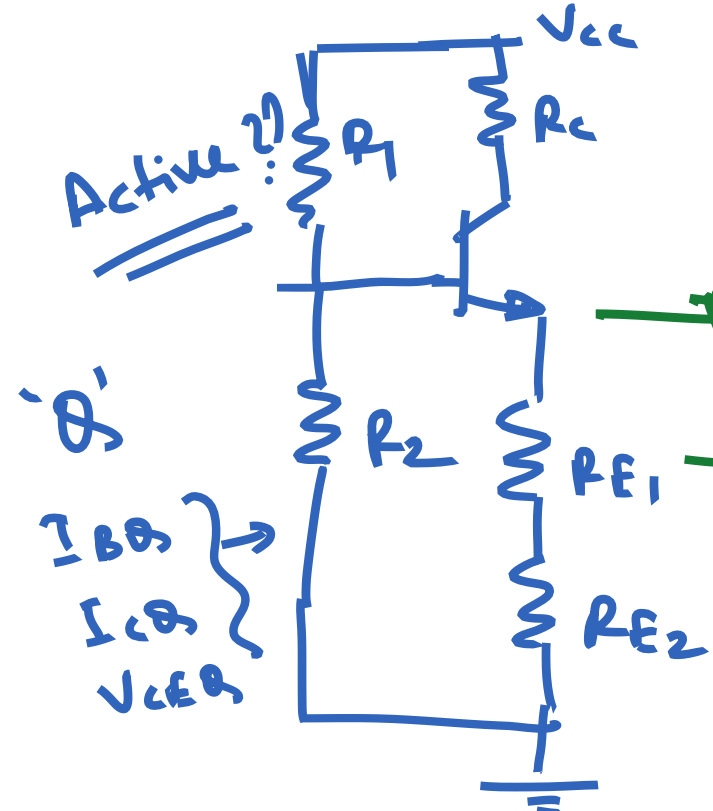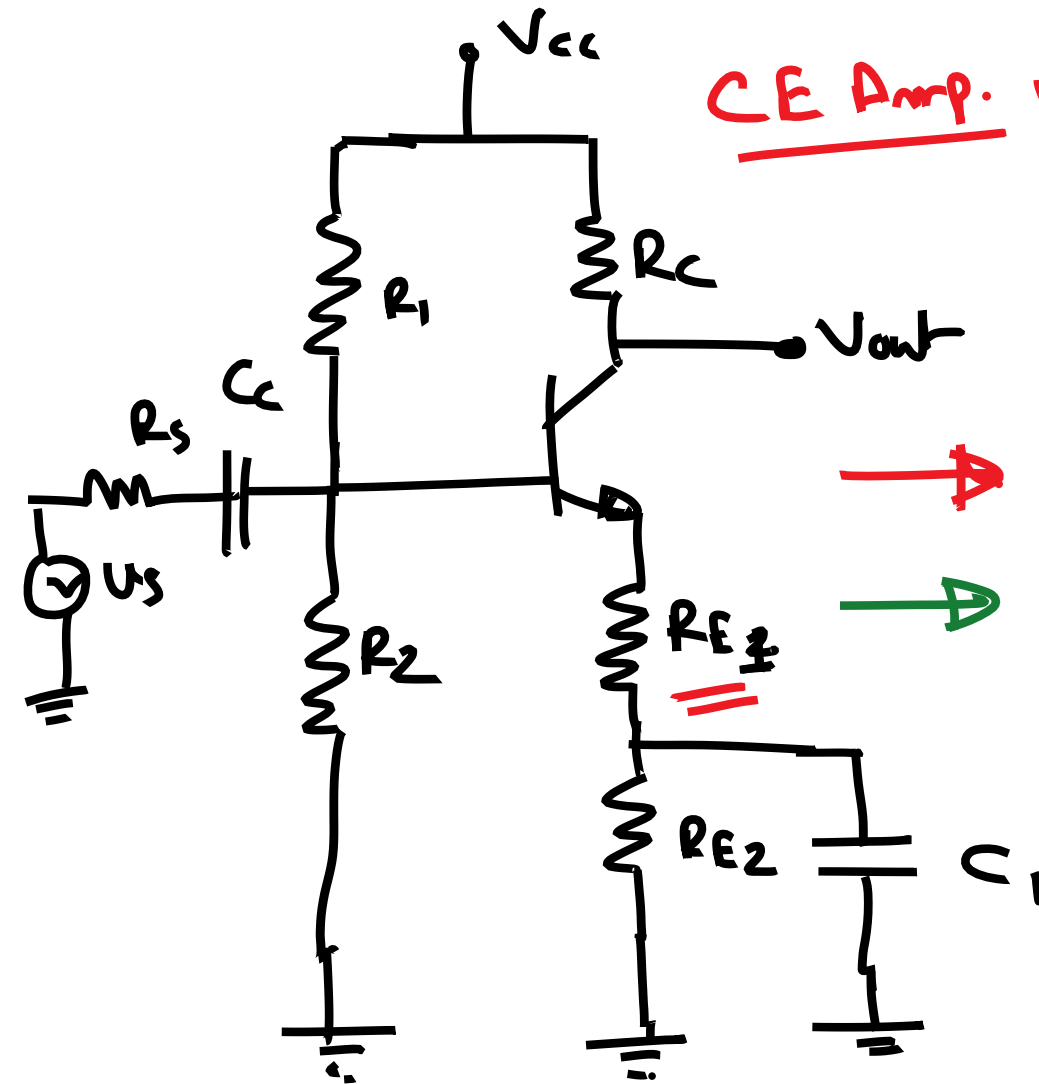

DC equm. ckt.

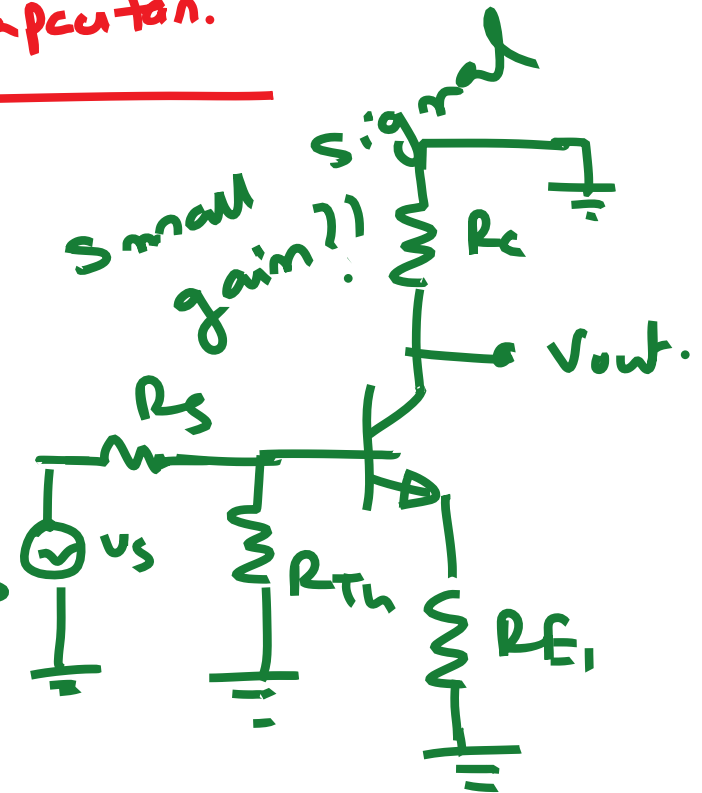

AC equm. ckt.

gain = ??