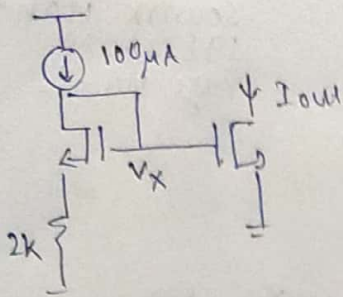


1. i)



i)

$$I_D = 100$$

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS} - V_{th})^2 = 100$$

$$\text{or } \frac{1}{2} \times 200 \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_x - 0.2 - 0.4)^2 = 100$$

$$\text{or } 100 \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_x - 0.6)^2 = 100$$

$$\text{or } \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_x - 0.6)^2 = \frac{100}{100} = 1$$

Power dissipated by current source =  $V(3.3 - V_x) \times 0.1 \text{ mW}$

" " " R =  $0.1^2 \times 2 = 0.02 \text{ mW}$

we want the power dissipated to be same

$$\therefore 0.02 = 0.1 (3.3 - V_x)$$

$$\text{or } 0.2 = 3.3 - V_x$$

$$\text{or } \underline{V_x = 3.1 \text{ V (Ans)}}$$

ii)

$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_x - 0.6)^2 = 1$$


$$\text{or } \left(\frac{W}{L}\right)_1 \times 2.5^2 = 1$$

$$I_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_x - 0.4)^2$$



$$= \frac{1}{2} \times 200 \times 2 \left(\frac{W}{L}\right)_1 \times 2.7^2$$

$$= 200 \times \frac{1}{2.5^2} \times 2.7^2$$
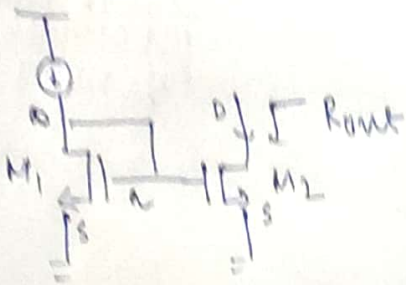
$$= 233.28 \text{ } \cancel{\mu\text{A}} \text{ } \mu\text{A (Ans)}$$



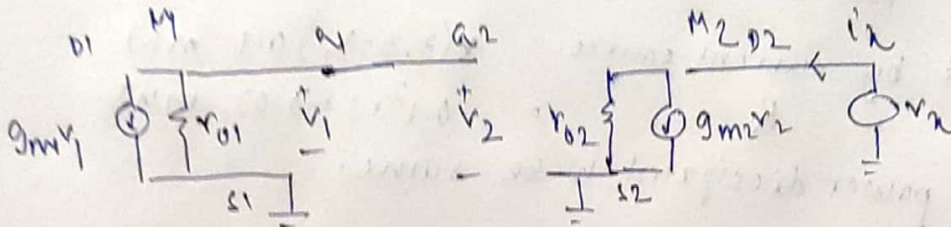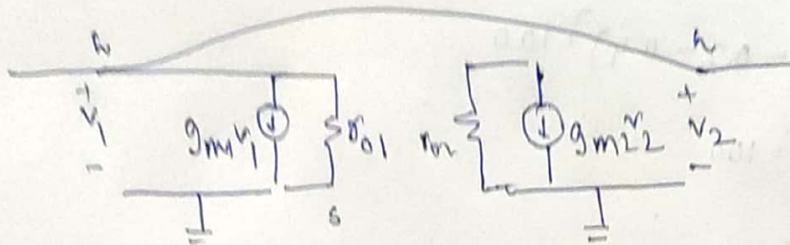From the concept of looking in we expect  $R_{out} = r_{o2}$ . For exact expression



$$v_2 = r_{o2} (i_x - g_{m2} v_2)$$

$$\frac{v_1}{r_{o1}} + g_{m1} v_1 = 0$$

$$a \quad v_1 (g_{m1} + \frac{1}{r_{o1}}) = 0$$

$$or \quad v_1 = 0$$

$$\therefore v_2 = 0$$

$$v_x = r_{o2} i_x$$

$$a \quad \frac{v_x}{i_x} = r_{o2} = R_{out}$$

$$I_{ref} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right)_1 (V_a - V_{th})^2 (1 + \lambda V_a)$$

$$I_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right)_2 (V_a - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$\therefore \frac{I_{out}}{I_{ref}} = \frac{1 + \lambda V_{DS}}{1 + \lambda V_a}$$

$$or \quad I_{out} = I_{ref} \left( \frac{1 + \lambda V_{DS}}{1 + \lambda V_a} \right)$$

$$a \quad I_{out} = \frac{I_{ref}}{1 + \lambda V_a} (1 + \lambda V_{DS})$$



$$\therefore I_{out} = \frac{I_{ref}}{1 + \lambda V_{a}} (1 + \lambda V_{DS})$$

$$a \quad I_{out} = m V_{DS} + c$$

$$m = \frac{\lambda I_{ref}}{1 + \lambda V_{a}}$$

$$c = \frac{I_{ref}}{1 + \lambda V_{a}}$$

