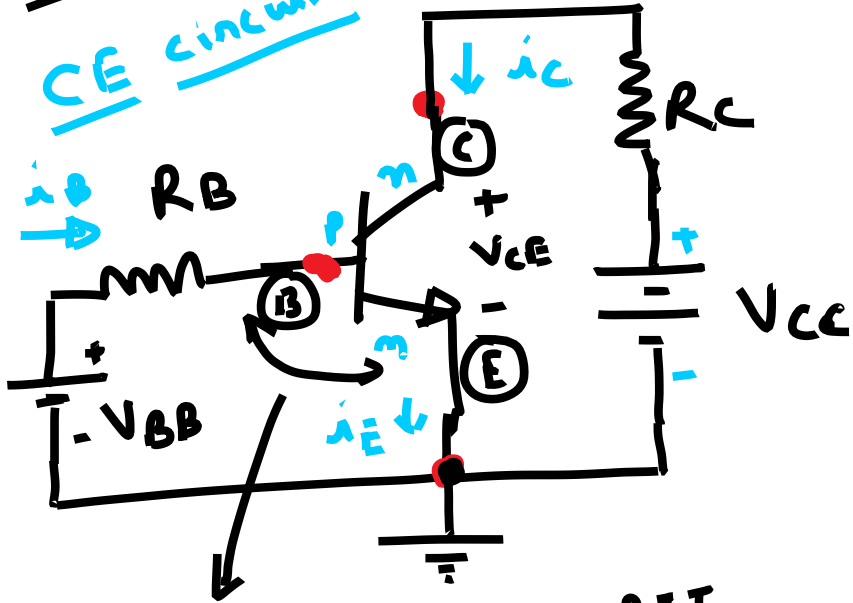


Bipolar Junction Transistor (BJT)


DC analysis

CE circuit



$V_{BE.ON} \approx 0.7V$ Si BJT
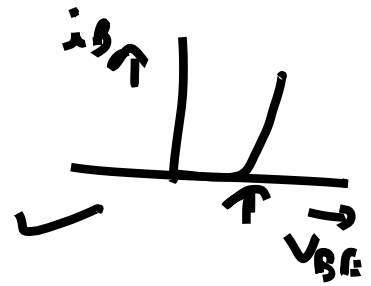
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE.ON}}{R_B} = \frac{V_{BB} - 0.7}{R_B}$$



✓ $V_{BB} > V_{BE.ON}$, BJT is ON, I_B finite

$V_{BB} < V_{BE.ON}$, BJT is OFF, $I_B = 0$.

$I_C = \beta I_B$ (forward active mode)

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$


$V_{CE} > V_{BE.ON}$, B-C junction is in reverse bias.

power dissipation in BJT (P_T) = $I_B V_{BE} + I_C V_{CE}$, $I_B \ll I_C$

$V_{CE(Sat)} \rightarrow \underline{0.1V}$ to $\underline{0.3V}$

$$P_T \approx I_C V_{CE}$$

Bipolar Junction Transistor (BJT)

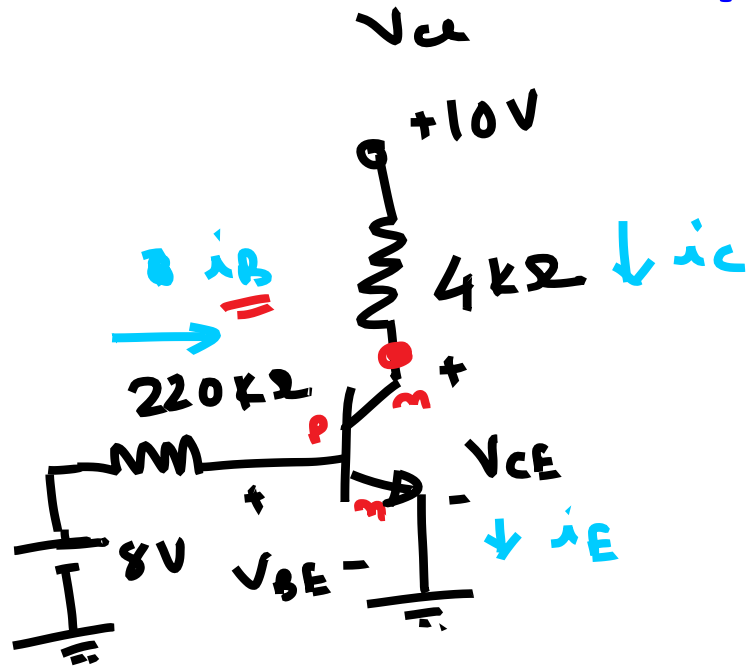

Given, $\beta = 100$, Si BJT, $V_{BE-ON} = 0.7V$.
 $V_{CE}(Sat) = 0.2V$

Assume, BJT is in active region. X

$$I_B = \frac{8 - 0.7}{220K} = 33.2 \mu A$$


$$I_C = \beta I_B = 100 \times 33.2 \mu A = 3.32 mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 3.32 \times 4 = -3.28V$$

$$\beta' = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2.45 mA}{33.2 \mu A} \approx 74 < \beta \text{ (given)}$$

$V_{CE} 4.0$
Saturation region
 $I_C = \frac{10 - 0.2}{4K} = 2.45 mA$

Bipolar Junction Transistor (BJT)

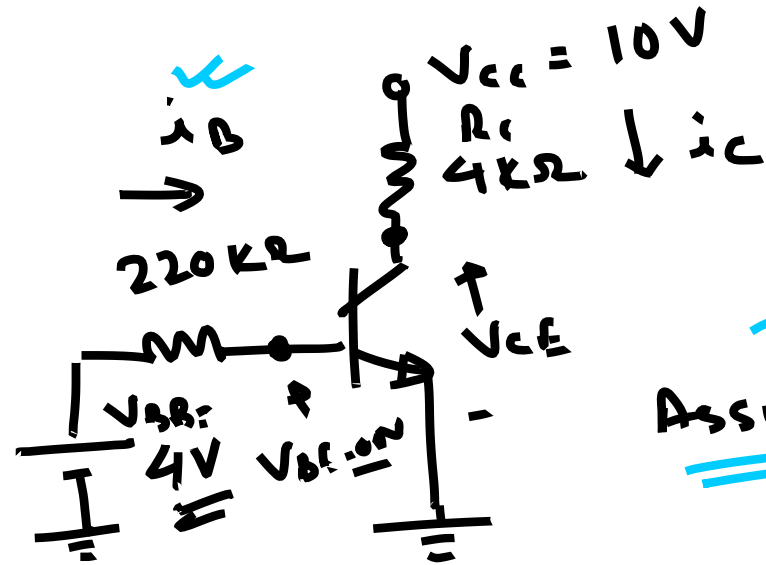

$$\underline{V_{BE} > V_{BE(on)}}$$

$$\underline{\beta = 100}, \underline{V_{BE(on)} = 0.7}, \underline{V_{CE(sat)} = 0.2V}$$

$$\underline{I_B = \frac{4 - 0.7}{220k} \approx 15 \mu A}$$

$$\underline{I_B < 0, \text{ cut-off.}}$$

Assume, active region operation.

$$\underline{I_C = \beta I_B = 100 \times 15 \mu A = 1.5 \text{ mA}}$$

$$\underline{V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 1.5 \times 4k}$$


$$\underline{V_{CE} = 4V}$$

$$\xrightarrow{\text{Sat.}} \underline{V_{CE} < 0V.}$$

$$\underline{P_T = I_C \cdot V_{CE} = 1.5 \text{ mA} \times 4V \rightarrow ??}$$

$$\underline{\approx 6 \text{ mW.}}$$

Bipolar Junction Transistor (BJT)


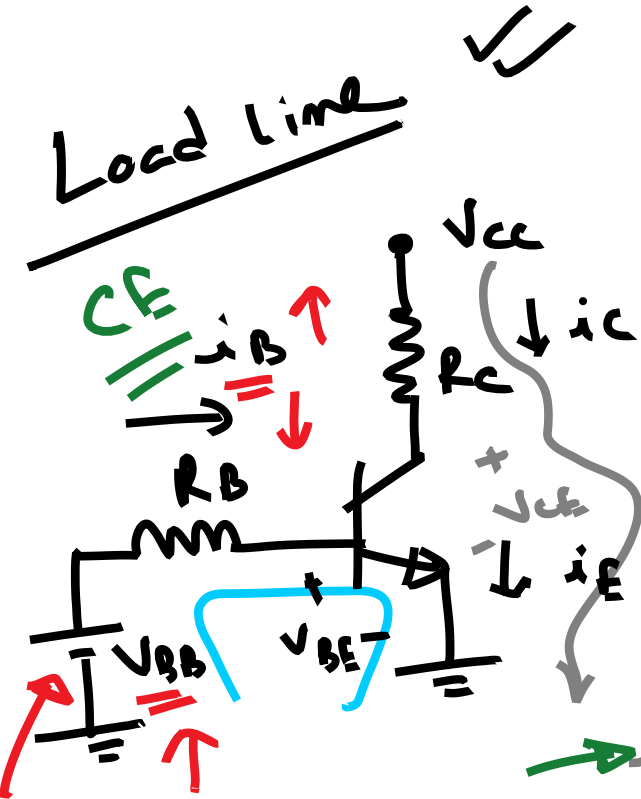


$$V_{BB} = i_B R_B + V_{BE}$$

$$i_B = \frac{V_{BB}}{R_B} - \frac{V_{BE}}{R_B}$$


$$V_{CC} = i_C R_C + V_{CE}$$
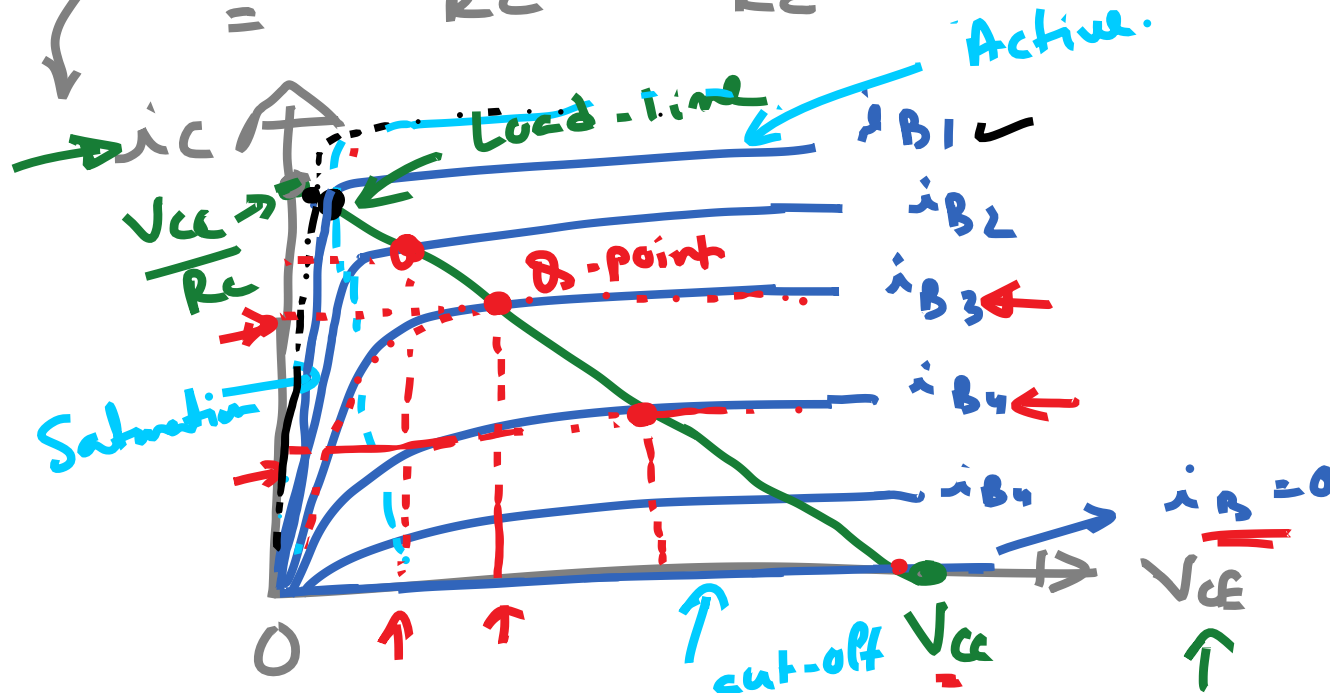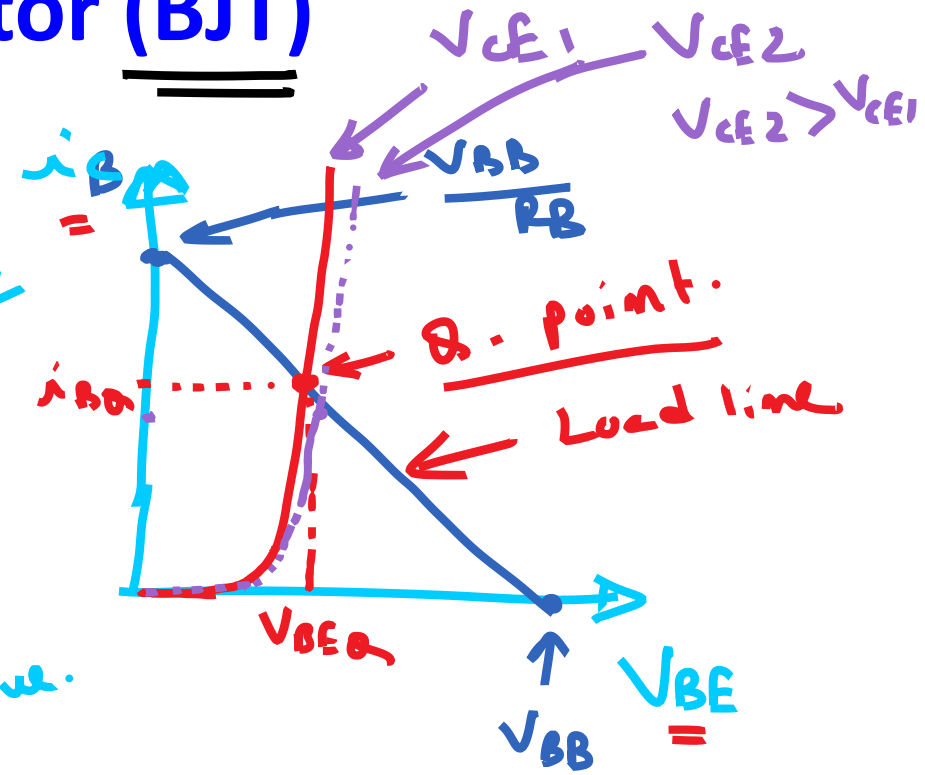
$$i_C = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C}$$



Bipolar Junction Transistor (BJT)

Voltage Transfer Characteristics (VTC)

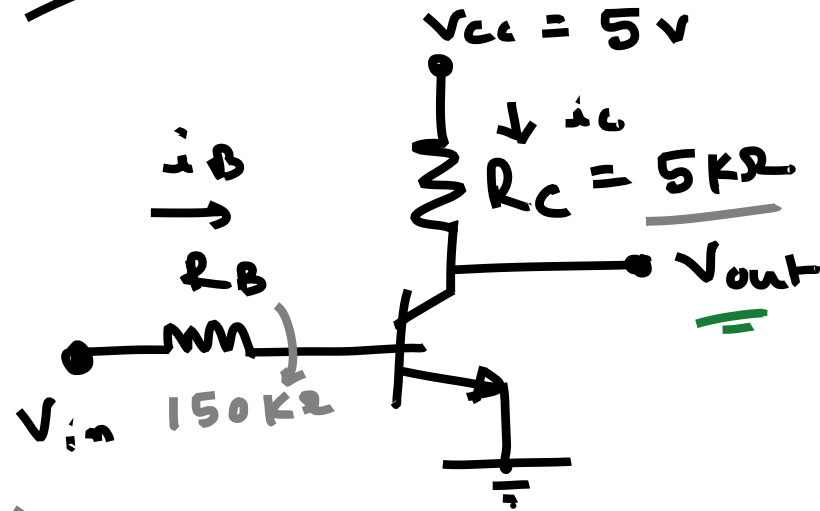

(I) $V_{in} < 0.7V$

$i_B = i_C = 0$

$V_{out} = 5V$ ✓

Cut-off

(II) $V_{in} > 0.7V$, active region $i_C = \beta i_B$

$i_B = \frac{V_{in} - V_{BE(on)}}{R_B}$

$i_C = \beta i_B$ ✓

$i_C = \frac{120(V_{in} - 0.7)}{R_B}$

$V_{out} = V_{CC} - i_C R_C$

$V_{out} = V_{CC} - \frac{120(V_{in} - 0.7)}{R_B} R_C$

$0.2 = V_{CC} - \frac{120(V_{in} - 0.7)}{R_B} R_C$

$V_{in} = 1.9V$


→ Active region ✓

$V_{BE(on)} = 0.7$

$\beta = 120$


$V_{CE(sat)} = 0.2V$

$V_A = \infty$

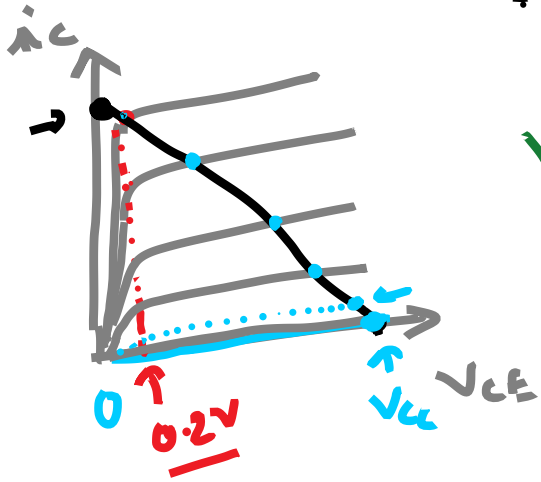


$V_{in} > 1.9V$
↓
saturation region

$V_{out} = V_{CE(sat)} = 0.2V$

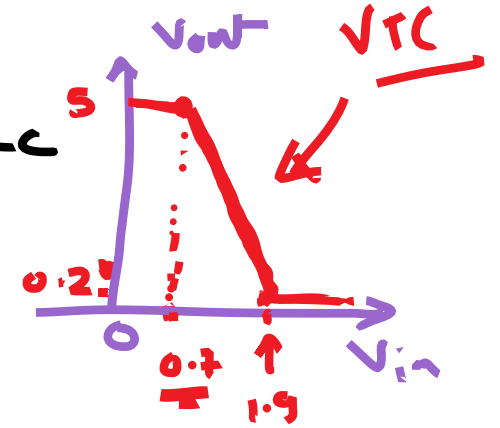

Bipolar Junction Transistor (BJT) ✓

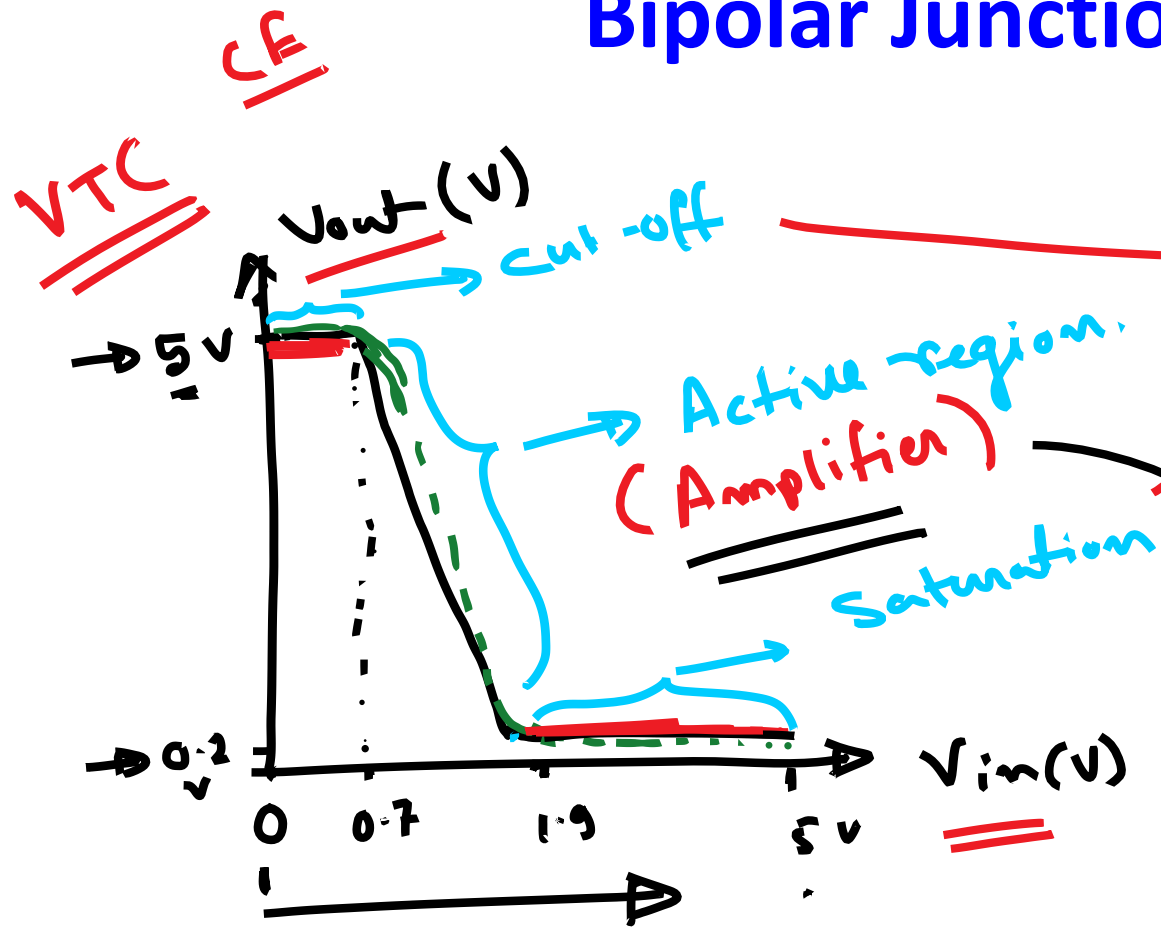

Switch. ✓

↓
Digital gate
NOT
NAND
NOR } gates.

↓
Amplifier.