

$$V_{CC} = 25 \text{ V}$$

$$I_C = 5 \text{ mA}$$

$$R_E = 15 \Omega$$

$$R_C = 3 \text{ k}\Omega \quad (R_{out})$$

$$A \approx 122.71$$

$$g_m = 192.3 \text{ k}\Omega^{-1}$$

$$r_{\pi} = 0.78 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} \approx 4.53 \text{ k}\Omega$$

$$\left(\frac{R_{in}}{R_{in} + 0.6} \right) A \left(\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{out}} \right) A \cdot \frac{1}{1 + R_{out}} = 2000$$

$$a \quad \frac{R_{in}^2}{(R_{in} + 0.6)(R_{out} + 1)(R_{in} + R_{out})} = \frac{2000}{A^2}$$

$$b \quad \frac{R_{in}^2}{(R_{in} + 0.6)4(R_{in} + 3)} = \frac{2000}{A^2}$$

$$c \quad \frac{R_{in}^2}{(R_{in} + 3)(R_{in} + 0.6)} = \frac{2000}{A^2}$$

Any further change can be achieved by bypassing R_E partially