
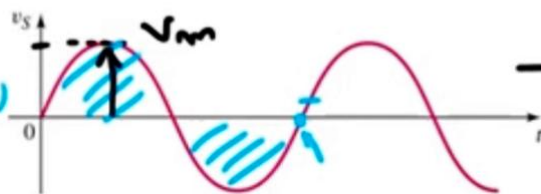




Half-Wave Rectifier

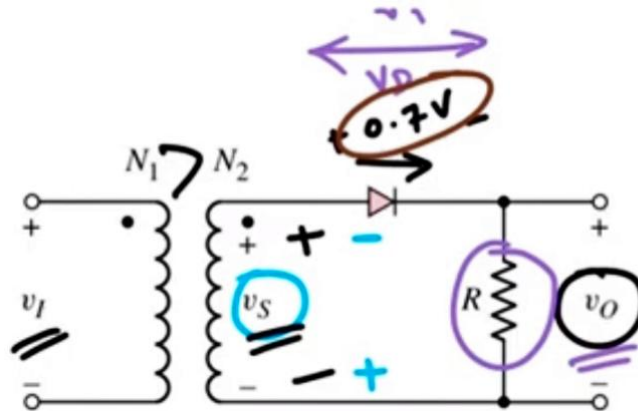


(a)




(b)

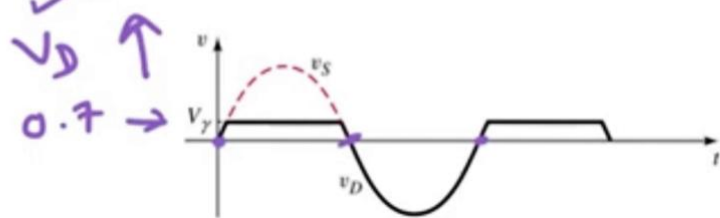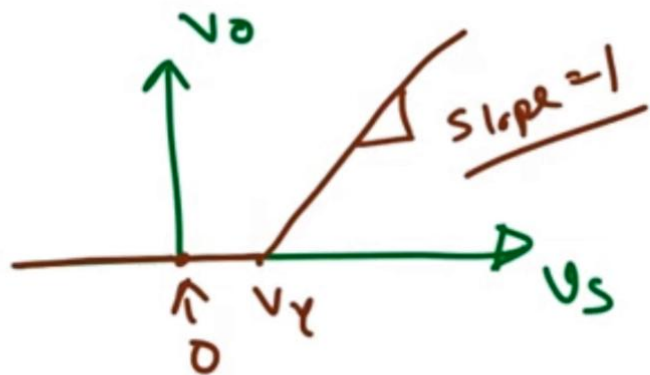

(c)

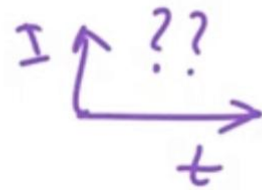

Half-Wave Rectifier

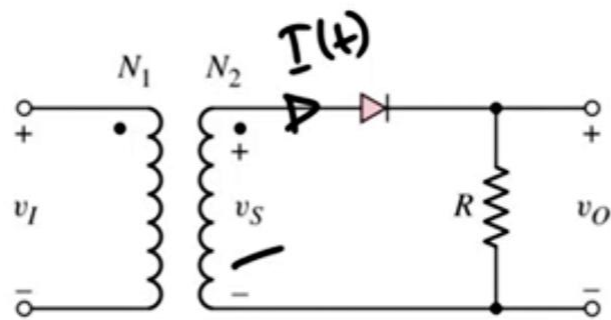

$$I(t) = I_m \sin \omega t, \quad 0 < t < \frac{T}{2}$$

$$= 0$$

$$\frac{T}{2} < t < T$$



$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$I_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T I(t) dt = \frac{1}{T} \left[\int_0^{T/2} I_m \sin \omega t dt + 0 \right] = \frac{I_m}{T} \left[-\frac{\cos \omega t}{\omega} \right]_0^{T/2}$$




$$= \frac{I_m}{T} \times \frac{T}{2\pi} \left[-\cos\left(\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{2}\right) + \cos 0 \right]$$

$$\underline{\underline{I_{dc} = I_{avg}}} \rightarrow = \frac{I_m}{2\pi} \times 2 = \underline{\underline{\frac{I_m}{\pi}}}$$

$$V_{avg} = \frac{V_m}{\pi}$$

Half-Wave Rectifier

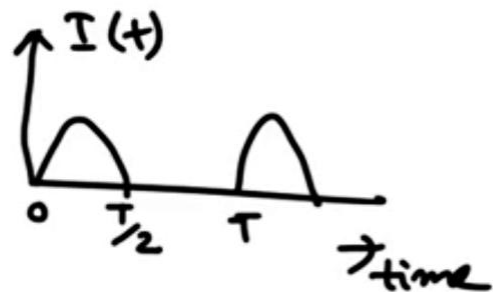

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) dt}$$

$$I_{rms}^2 = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} I_m^2 \sin^2 \omega t dt$$

$$= \frac{I_m^2}{T} \int_0^{T/2} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} dt$$

$$= \frac{I_m^2}{2T} \left[t - \frac{\sin 2\omega t}{2\omega} \right]_0^{T/2}$$

$$= \frac{I_m^2}{2T} \left[\frac{T}{2} - \frac{\sin \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{2} \times \frac{1}{2} \times 2}{2\omega} - 0 + \frac{\sin 0}{2\omega} \right]$$


$$I_{rms}^2 = \frac{I_m^2}{2T} \times \frac{T}{2} = \frac{I_m^2}{4} \quad ; \quad \underline{I_{rms} = \frac{I_m}{2}}$$

$$\underline{V_{rms} = ?}$$


I_{dc}, I_{rms}

Half-Wave Rectifier
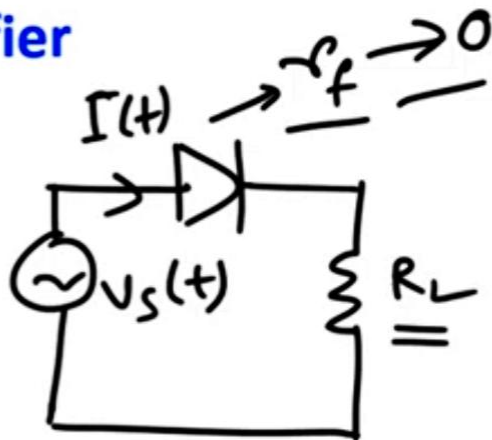
$$\begin{aligned}\text{Efficiency} &= \frac{\text{DC OP power}}{\text{AC i/p power}} \times 100\% \\&= \frac{I_{dc}^2 \times R_L}{I_{rms}^2 \times R_L} \times 100\% \\&= \frac{\frac{I_m^2}{\pi^2}}{I_m^2/4} = \frac{4}{\pi^2} \\&= \underline{\underline{40.6\%}}\end{aligned}$$



Half-Wave Rectifier

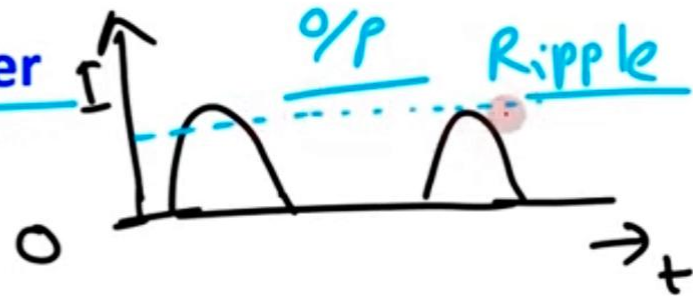

Ripple Factor (r)

$$r = \frac{I_{rms}}{I_{dc}} \quad \checkmark$$

$$I_{rms}^2 = I_{dc}^2 + I_{rrms}^2$$

$$I_{rrms} = \sqrt{I_{rms}^2 - I_{dc}^2}$$



$$= \sqrt{\frac{I_m^2}{2} - \frac{I_m^2}{2^2}} = \frac{0.385 I_m}{1}$$

↓ r

$$= \frac{0.385 I_m}{\frac{I_m}{2}} = \frac{1.21}{1}$$

Half-Wave Rectifier

✓
Peak Inverse Voltage (PIV)

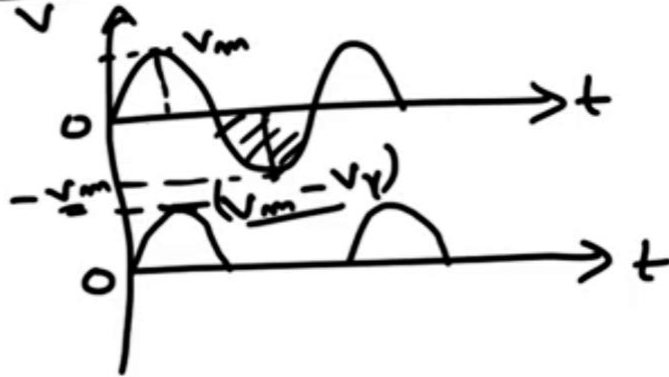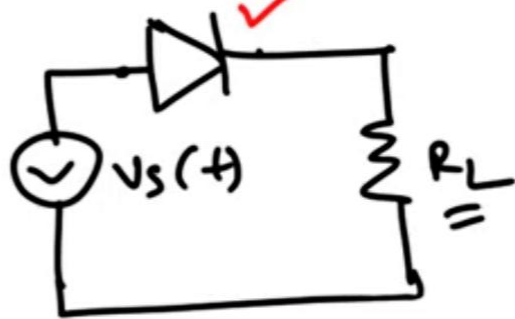


$$V_s(t) = V_m \sin \omega t$$

PIV H.W.R = $\frac{V_m}{1} < \text{Break down voltage of the diode.}$
12-15V B.D.V. 20V


Full-Wave Rectifier

Center Tapped Transformer

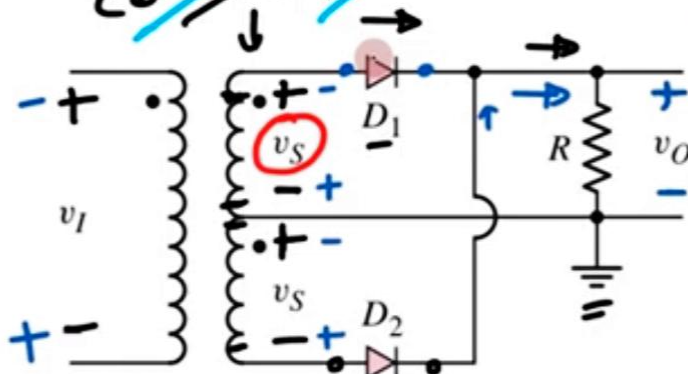


$$V_O = V_S - V_\gamma$$

Voltage Transfer Characteristics

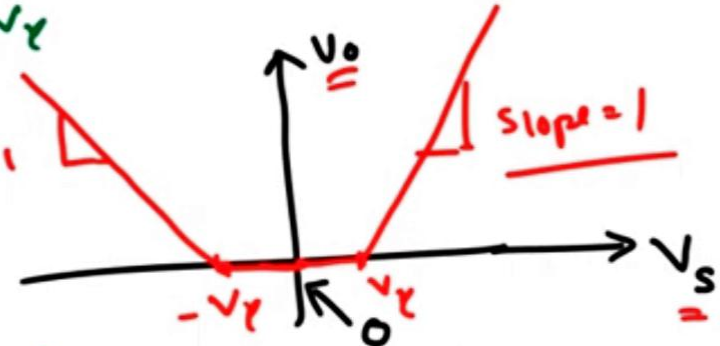


PIV !!

D

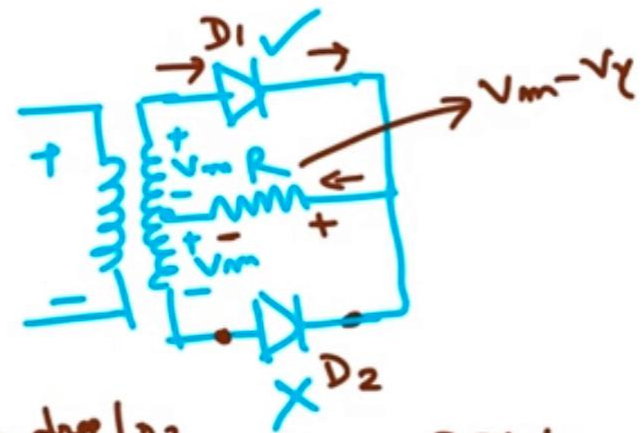
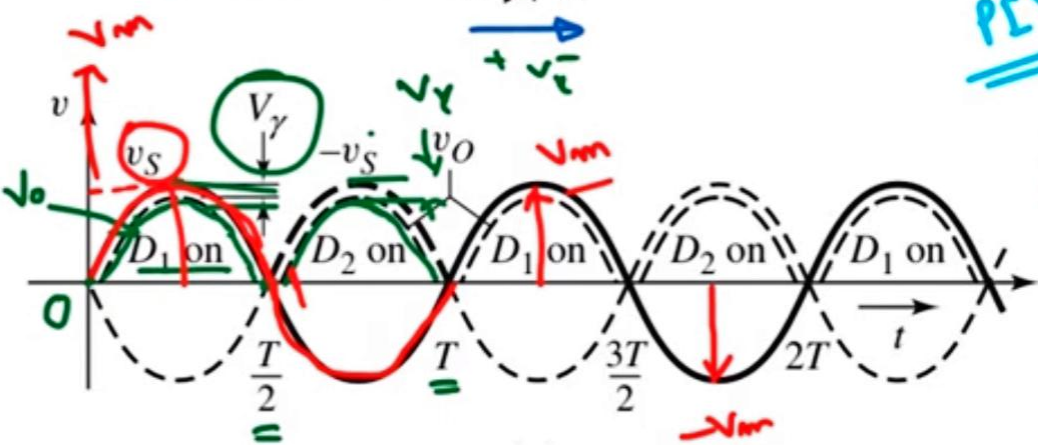
$$\text{Voltage drop } D_2 = 2V_m - V_\gamma = \text{PIV}$$



Full-Wave Rectifier

Bridge Rectifier

$$V_S = V_\gamma + V_O + V_\gamma, \quad V_O = V_S - 2V_\gamma$$


Drop across

$$V_D = V_S - 2V_\gamma + V_\gamma$$


$$= V_S - V_\gamma$$

$$V_{D3}|_{max} = V_m - V_\gamma$$


$$P_{IV} = V_m - V_\gamma$$

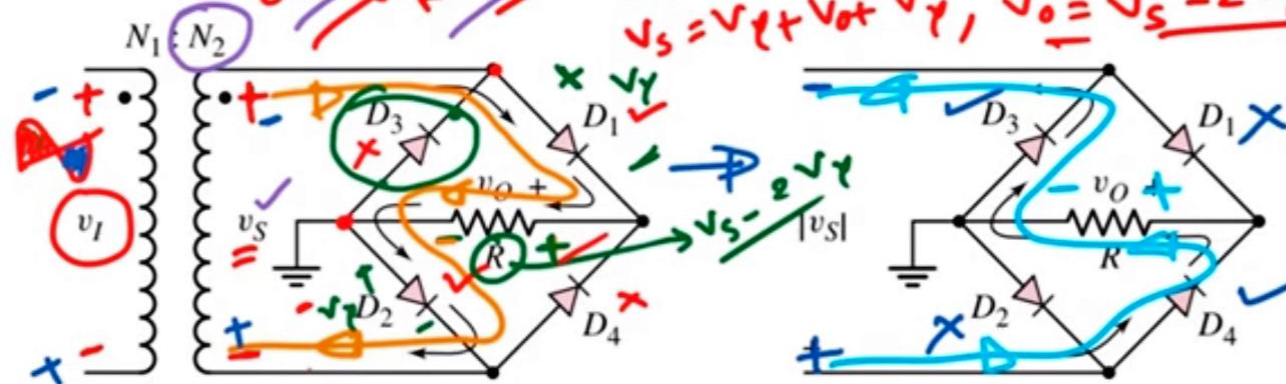

(a)

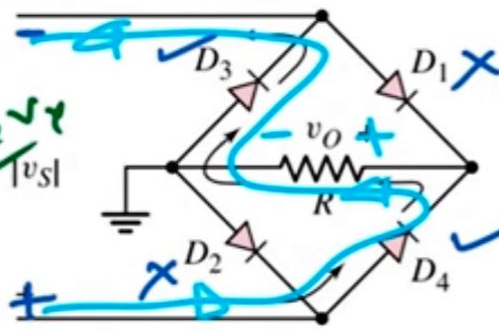


(b)

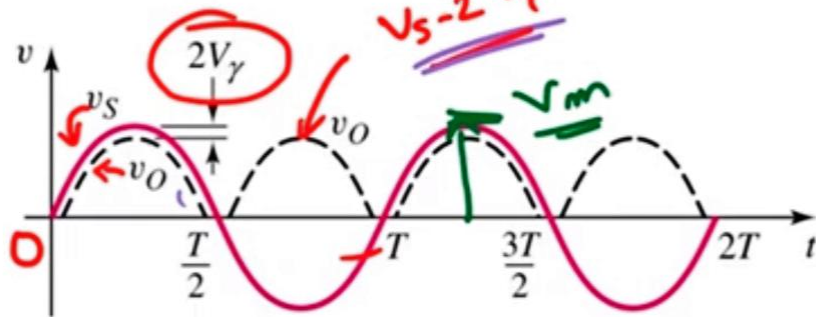

(c)

Full-Wave Rectifier
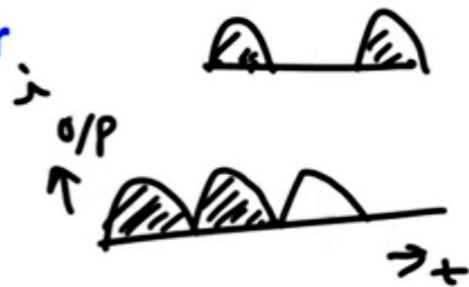
$$\left. \begin{aligned} I_{avg} \text{ or } I_{dc} &= \frac{2I_m}{\pi} \\ I_{rms} &= \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\}$$



$$\begin{aligned} \text{Efficiency } (\eta) (\%) &= \frac{\text{o/p DC power}}{\text{i/p AC power}} \times 100\% \\ &= \underline{\underline{81.13\%}} \end{aligned}$$

$$\text{Ripple Factor} = \underline{\underline{0.48}}$$

$$\text{Half-wave, } \eta = \underline{\underline{40.6\%}}$$

$$, \quad \eta \quad \text{P.F.} = \underline{\underline{1.21}}$$