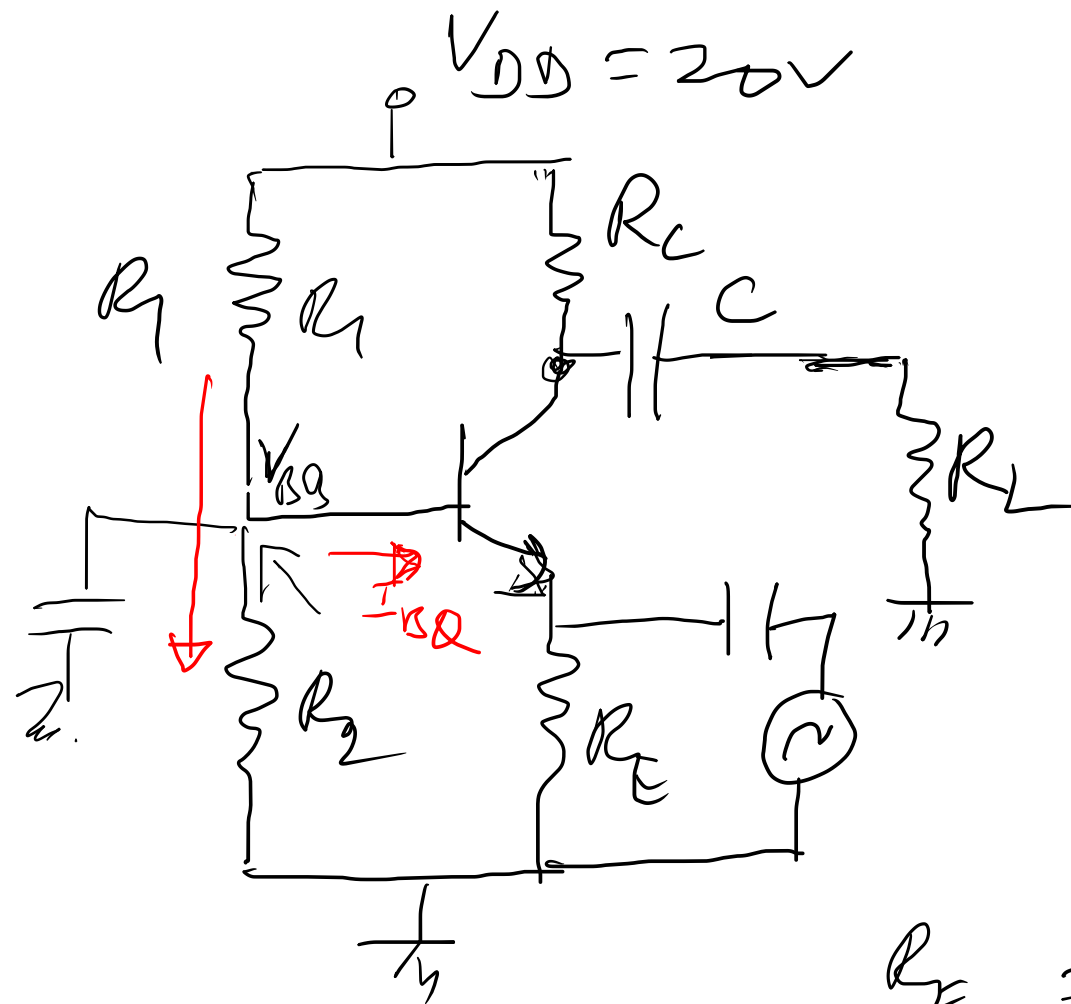


26/3/2021

CB Amplifier



$$\left. \begin{aligned} V_{DD} &= 20V \\ I_{CQ} &= 1mA \end{aligned} \right\}$$

$$R_C = \frac{10}{1mA} = 10k\Omega$$

$$10\% \text{ of } V_{DD} \text{ (or } V_{RE}) = 2V$$

$$R_E = \frac{2}{1mA} = 2k\Omega$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1 \text{ mA}}{50} = 20 \mu\text{A}$$

$$V_{BB} = V_{RE} + V_{BE} = 2 + 0.7 \sim 3 \text{ V}$$


$$(R_1 + R_2) = \frac{20}{20 \mu\text{A} \times 10} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$I_{CQ} \times 10$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = 3V$$

$$\left. \begin{array}{l} R_2 = 15k\Omega \\ R_1 = 85k\Omega \end{array} \right\}$$

CC Amplifier :

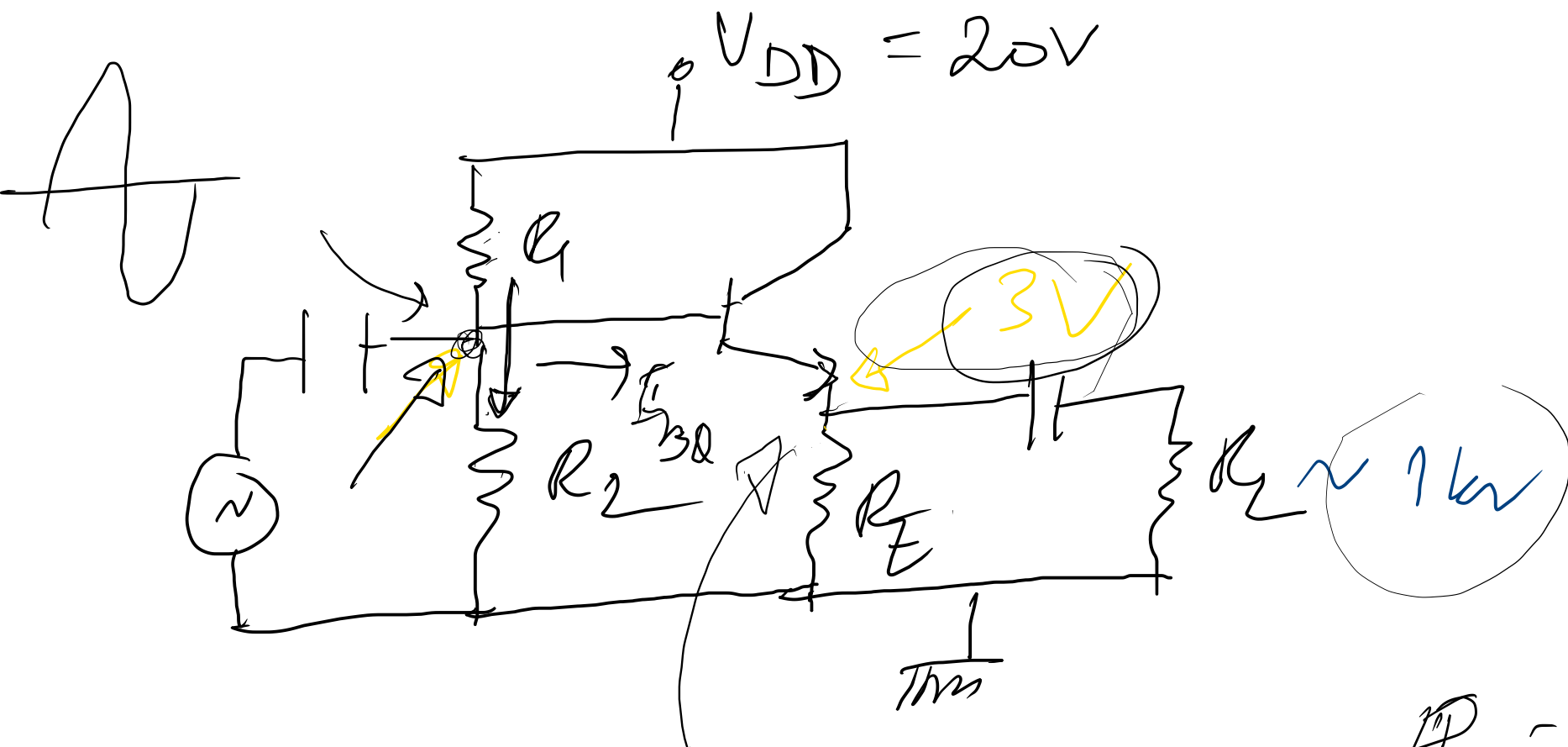

$$R_E = \frac{10}{3 \text{ mA}} \approx \underline{\underline{3k}}$$

$$V_{B3} = 10 + 0.7 + 3 \approx 14V$$

$$I_B = \frac{3 \text{ mA}}{\beta} = \frac{3 \text{ mA}}{50}$$

$$\frac{V_{DD}}{10 \times I_B} = \frac{20}{10 \times \frac{3 \text{ mA}}{50}} \sim 33k\Omega$$

$$\frac{V_{DD} \times R_2}{R_1 + R_2} = V_{B3} = 14V \quad \left| \begin{array}{l} R_1 \sim 10k\Omega \\ R_2 = 23k\Omega \end{array} \right.$$