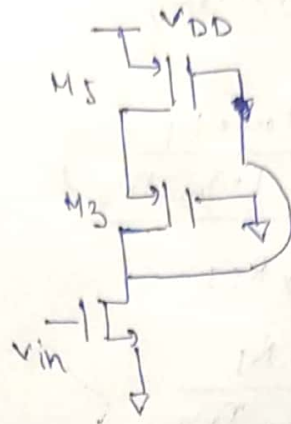
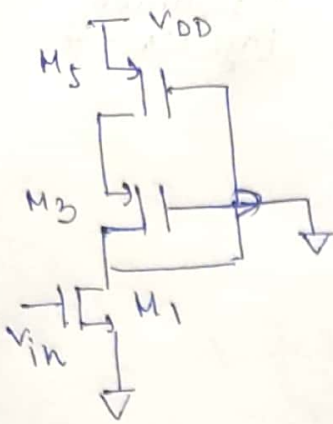


2.

For differential mode, half circuit

Sounak Mandal
19EC10088
Page No-8

$$R_{up} = \frac{r_{o5} + r_{o3} (1 + g_{m5} r_{o5})}{1 + g_{m3} r_{o3} (1 + g_{m5} r_{o5})} \quad \text{from previous}$$

$$= \frac{r_{o3} + \frac{r_{o5}}{1 + g_{m5} r_{o5}}}{g_{m3} r_{o3} + \frac{1}{1 + g_{m5} r_{o5}}} = \frac{r_{o3} + r_{o5} \parallel \frac{1}{g_{m5}}}{g_{m3} r_{o3} + \frac{1}{1 + g_{m5} r_{o5}}}$$

$$= \frac{r_{o3} + r_{o5} \parallel \frac{1}{g_{m5}}}{g_{m3} r_{o3} + \frac{1}{1 + g_{m5} r_{o5}}}$$



$$R_{down} = r_{ox}$$

$$g_m = g_{mx}$$

$$A_{dm} = - g_m R_{out} = - g_{mx} (R_{up} \parallel R_{down})$$

$$= - g_{mx} \left(r_{ox} \parallel \frac{r_{o3} + r_{o5} \parallel \frac{1}{g_{m5}}}{g_{m3} r_{o3} + \frac{1}{1 + g_{m5} r_{o5}}} \right)$$

For common mode signal

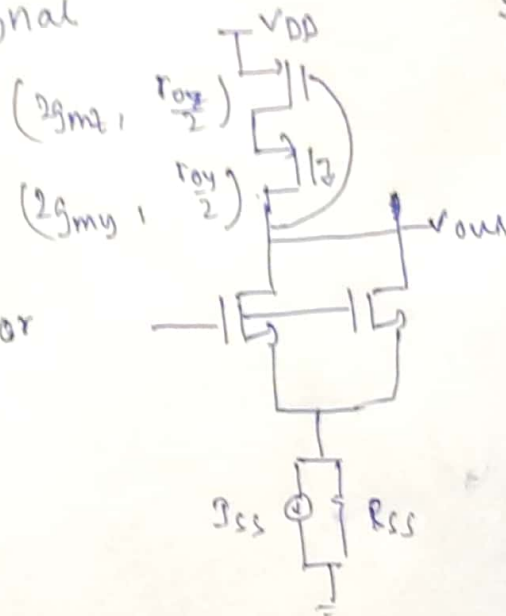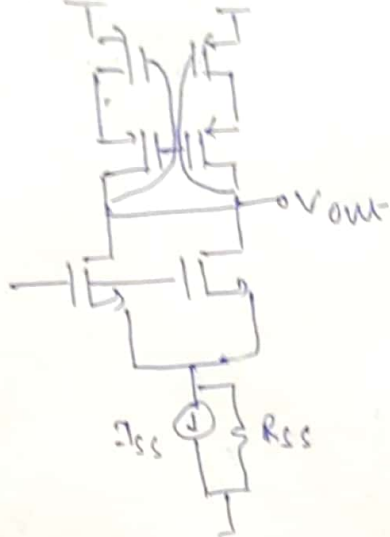

Sounak Mandal
19EC10088
Page No - 9

$$R_{up} = \frac{1}{2} \left(\frac{r_{o2} + r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}}}{g_{m1} r_{o1} + \frac{1}{1 + g_{m2} r_{o2}}} \right)$$

$$R_{down} = \frac{r_{ox}}{2}$$

$$G_m = \frac{2g_{mx}}{1 + 2g_{mx} R_{ss}}$$

$$\therefore A_{cm} = - \frac{2g_{mx}}{1 + 2g_{mx} R_{ss}} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{r_{o2} + r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}}}{g_{m1} r_{o1} + \frac{1}{1 + g_{m2} r_{o2}}} \right) \parallel r_{ox}$$

$$= \frac{r_{ox} \parallel r_{o2} + r_{o2}}{r_{ox} \parallel r_{o2} + r_{o2}}$$

$$= - \left(\frac{r_{ox} \parallel r_{o2} + r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}}}{g_{m1} r_{o1} + \frac{1}{1 + g_{m2} r_{o2}}} \right)$$

$$\frac{1}{g_{mx}} + 2R_{ss}$$

$$= - \left(\frac{r_{o2} + r_{o2} \parallel \frac{1}{g_{m2}}}{g_{m1} r_{o1} + \frac{1}{1 + g_{m2} r_{o2}}} \right) \parallel r_{ox} \times \frac{1}{\frac{1}{g_{mx}} + 2R_{ss}}$$